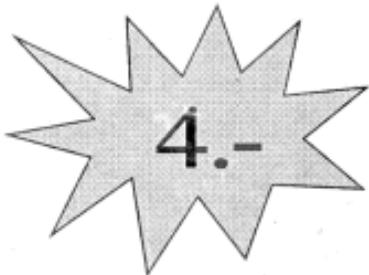


DESIGN

hardware

0/91



ISSN - 0861-4261

Monitors

- 1. 14" Hercules Monitor
- 2. 14" Multisync 1280x1024 Color Monitor
- 3. 14" Multisync 1284x1024 Color Monitor
- 4. 20" Multisync 1284x1024 Color Monitor
- 5. 20" Multisync 1280x1024 Color Monitor



\$164
\$170
\$435
\$1850
\$1850

Video Cards


- 1. Hercules MultiP Card
- 2. VGA Card 16M/256K
- 3. Super VGA Card 16M/256K (Inpu 1024x768 - 16 colors)
- 4. Super VGA Card 16M/1M (Inpu 1024x768 - 256 colors)
- 5. ET 4000 1284x768, 256 colors
- 6. ET 4000 1284x768, 256 colors & 800x600, 32768 colors
- 7. VGA Card 1280x1024, 16 Colors
- 8. VGA Card 1280x1024, 256 Colors



\$16
\$70
\$180
\$125
\$180
\$180
\$3840
\$4190

Mother Boards

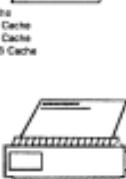- 1. 12MHz 2MB MVR 128M RAM
- 2. 16MHz 2MB MVR 128M RAM
- 3. 16MHz 286SX MVR 16/2M RAM
- 4. 20MHz 386SX MVR 16/2M RAM
- 5. 25MHz 386SX MVR 16/2M RAM Non Cache
- 6. 33MHz 386SX MVR 16/2M RAM NonCache
- 7. 33MHz 386SX MVR 16/2M RAM NonCache
- 8. 33MHz 486DX MVR 16/32M RAM 16/32M Cache



\$130
\$150
\$350
\$380
\$450
\$500
\$1190
\$1450

Printers

- 1. HDP-600 8Pin, 136CPI, 180 CPS
- 2. MX-1500 8Pin, 132CPI
- 3. FX-1040 8Pin, 132CPI, 220 CPS
- 4. LG-1050 24Pin, 136CPI, 180 CPS
- 5. LG-2800 24Pin, 132CPI, 324 CPS
- 6. Laser MFP-300A (equiv. LaserJet 5mt)



\$250
\$700
\$700
\$780
\$1500
\$1770

Scanners


- 1. Handy Scanner 400 DPI
- 2. Handy Scanner 400 DPI
- 3. Handy Scanner 800 DPI
- 4. UF32 A4 Desktop Scanner



\$185
\$180
\$280
\$1490

Plotters

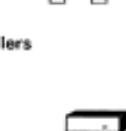- 1. DXY - 1200 A3 Plotter
- 2. DXY - 1200 A3 Plotter
- 3. DXY - 1300 A3 Plotter
- 4. DPX - 3500 1A FLAT BED Plotter
- 5. DPX - 3500 A1 ROLLER Plotter
- 6. DRX - 4000 A1 Plotter
- 7. GT-1210 A3 Digitizer



\$1900
\$1190
\$1990
\$6700
\$4700
\$10500
\$12500

Hard Disk Drives/ Controllers

- 1. 40MB AT BUS ST-157A
- 2. 60MB AT BUS ST-1132A
- 3. 120MB AT BUS ST-1144A
- 4. 168MB AT BUS Quantum
- 5. 168MB SCSI Quantum
- 6. 250MB SCSI Seagate
- 7. 600MB SCSI Seagate
- 8. AT BUS HD/PC
- 9. SCSI HDD



\$740
\$380
\$490
\$810
\$825
\$1030
\$7190
\$380
\$50

Floppy Disk Drives

- 1. 1.4MB FDD 5.25"
- 2. 1.4MB FDD 3.5"



\$79
\$70

Tape Drives/ Controllers

- 1. Tape Drive Adapter QIC-02 Interface
80MB, 150MB, > 150MB
- 2. Tape Drive Adapter SCSI Interface
80MB, 150MB, > 150MB
- 3. Tape Drive Internal Subsystem QIC-02 65MB
- 4. Tape Drive External Subsystem QIC-02 65MB
- 5. Tape Drive Internal Subsystem QIC-02 150MB
- 6. Tape Drive External Subsystem QIC-02 150MB
- 7. Tape Drive Internal Subsystem SCSI 150MB
- 8. Tape Drive External Subsystem SCSI 150MB
- 9. 60MB Cassette Tape (TEAC)
- 10. 150MB Cassette Tape (TEAC)



\$84
\$110
\$110
\$120
\$120
\$120
\$120
\$120
\$120

**Левовите цени се определят по курс
„Продава \$“ на БТБ - Варна за деня на
продажбата.**

Modems

- 1. Modem Card 2400 BPS
- 2. Modem Card 2400/Serial Fax
- 3. Fax Modem Card 9600 BPS
- 4. External Modem 2400 BPS
- 5. External 2400 BPS Acoustic/Sync
- 6. External 3600 BPS Acoustic/Sync



Pradens 2400BPS/128
Pradens 2400BPS/150
Haben 9600BPS/1195
Pradens 2400BPS/170
(Haben 2400)
(Haben 9600BPS)
\$730

Mice

- 1. MS Mouse
- 2. Genius E+ Mouse
- 3. GMF-303
- 4. Genius Trackball Mouse



\$32
\$42
\$52
\$58

UPS

- 1. 300VA/120W
- 2. 500VA/200W
- 3. 1000VA/7150W



\$336
\$426
\$640

Other

- 1. 300VA/15.25" Diskette
- 2. 7.2MB 3.5" Diskette
- 3. 7.2MB 3.5" Diskette
- 4. 1.44MB 3.5" Diskette
- 5. Disk Box (5.25" X 10PCS)
- 6. Disk Box (5.25" X 10PCS)
- 7. Light Pen
- 8. Joystick
- 9. 14" 3D Screen Filter
- 10. 15" 3D Screen Filter

13. 20" Screen Filter

\$0.48
\$0.72
\$0.72
\$1.63
\$6
\$6
\$60
\$119
\$123
\$22

Integrated Computer Systems

Varna 9000
P. O. Box 272
tel: (052) 25 52 88
25 53 69

в София - тел. 20 73 00

ВАЖНО!

**Този брой е сигнален!
Обемът му е 16 страници, а
цената 4.00 лв.**

**Книжките от редовния
тираж ще бъдат с 32 страници и
цена 7.00 лв.**

DESIGN (hardware) 0/91

Издател
Integrated Computer Systems
P.O. BOX 272
9000 Varna, Bulgaria

Главен редактор
инж. Константин Шерев

Зам. главен редактор
Петър Любозаров

Консултант
инж. Иван Кючуков
инж. Михаил Мишев
инж. Михаил Харизанов
Диана Маленчов

Художествено оформление
Петър Петров

Коректор
Владимир Карчев

Реклама
Светослав Славов
тел. (052) 25-52-88

Адрес
Барна 9000 П.К. 272

тел. (052) 25-53-69
(052) 25-52-88

Цена за абонати 6.20 лв.
Цена за свободна
продажба 7.00 лв.

Банкова сметка

В лева 061 130 979-7
ТБ Варна АД

US \$ 967 604 156 300-7
ПЧБ Варна

Здравейте!

Всеки начало е трудно, но както се казва - „Който иска да направи нещо търси средство, а който не иска - причини!“ Така и ние, бъркани високите цени на хардуера и печатните услуги, бъркани високите комисии на разпространителите и тежките данъци решиме да запълним един от многочото празници в нашата персоналка.

Още от ученик съм чувствал недостиг на информация за интересуващите ме проблеми съврзани с проектирането и конструирането на компютърни системи. Многаха доста години, но така и не се появи на печатния пазар специализирано списание за хардуер (тук не искам в никакъв случай да означавам като „Радио, Телевизия, Електроника“ и „Computer“, то е просто се занемарват с малко различие края проблеми). Естествено, това не е единствената причина да се покъди на място списание „DESIGN“ (hardware) (което предполагама приближително, проектиране на хардуер) но и там популарният предлог на български език). България по ред причини беше подложена на масова компютъризиация от нашите видни български ръководители. Българи харчени машини (или какъв машинари) левди за посторояването на такива компютри като „Профес“ и многочото „332“ - та, които българи склонстват и наскочкачественна продукция. Сега положението е - мяко казано - драматично. По склонството и блърата в пропагандата стоят доста паметници на изобретения за това време - неизползвани ефективно, остарели и малко и физически колапси, които утежняват и без друго тежки амортизиращи фон. Раздира се, че не са изхвърляни. В старите компютри има още доста живот, също те да бъдат „брехнати“ в работата както трябва. В своята аспект искам да видя, че от елементната база, застъпвания в склонството на много предприятия, могат да се направят куп полезни и реално ефективни устройства, съврзани с автомобилните на производствените процеси, с контрола на качеството и т.н. От тази гледна точка можем да видим полезни - първи - с коригиращи схеми в рубриката „Приложен хардуер“ и второ с безплатни консултации, които можем да получиме в редакцията. Естествено, с това не се приключва тематиката на списанието. Най-добре се, че всички, които се занимават с проблемите на хардуера, не изчакат тук интересни и полезни за себе си неща.

В заключение искам да кажа, че списанието на списание „DESIGN“ (hardware) са готови да поместят всякакви организациящи ще съврзани с хардуера и склонстването без пристеснение от списания на суперпрофессионализъм, без дискриминация на авторите по титли, постове и пр., защото вече стана ясно, че суперпрофессионализъм в много случаи е не по-полезен от аматърскизм.

К.Шерев

СЪДЪРЖАНИЕ**ЗАХРАНВАЩО УСТРОЙСТВО ЗА**

IBM-PC (200 W) стр.2

MC 68040 - особености стр.3

в архитектурата стр.3

МОНИТОР ВММ 3709 стр.5

IBM-PC/XT - 8 MHz стр.6

ЕДНОЧИПОВИ МИКРОКОМПУТЕРИ
НА MOTOROLA стр.14



POWER SUPPLY

Захранващо устройство за PC AT 286/386 (200W)

В персоналните компютри от типа IBM AT с процесори 286 и 386 се използват импулсни токозахраниващи устройства с мощност 200W. Основните им параметри са приблизително следните:

входно напрежение	- 110/220 V;
частота	- 50/60 Hz
изходна мощност	- 200W
изходни напрежения	- 5V/20A 12V/7.5A -12V/0.5A -5V/0.5A

Мрежовото напрежение се изправя от нерегулируемия токоизправител D1-D4 (вж. страница 10). Изправеното напрежение с помощта на инвертор се превръща в променливо. Това напрежение се понижава посредством трансформатор (работи на частота около 20KHz), изправя се и се филтрира с високочестотни L-Филтри. Изходните напрежения се регулират от системата за управление, която осигурява и защитите от претоварване, късо съединение и прегряване.

Блокът на изправителя включва мрежов филър, изпълнен с групата C1, L1, C2-C4, диодната група D1-D4 и ключ JP1 (служещ за превключване на входното напрежение 220/110V).

Кондензаторите C6 и C7 са елементи от полумостовия инвертор, изграден с трансформатора T3 и транзисторите Q1 и Q2. Те служат за филър на изправеното мрежово напрежение. Резисторите R1 и R2 изравняват напреженията върху тях. Регулирането на изходните напрежения се извършва посредством широчинно-импулсна модулация.

Когато транзисторът Q1 е отпущен за време T/2, а Q2 е запущен, се извършва прехвърляне на енергия от кондензатора C6 в товара и изходния L-C филър. Едновременно с това се дозарежда кондензатора C7. Повременно паузата, когато Q1 и Q2 са запущени, кондензаторите от изходните филъри се разреждат в товара и енергията запасена в дроселите се прехвърля в товара през диодите (напр. D10 и D11 за напрежението -5V). От момента на отпускане на Q2, енергията натрупана в C7 ще се прехвърли във вторичната страна на трансформатора. Също започне да се дозарежда.

Основен елемент на системата за управление е интегралната схема XR494. Тя представлява монолитен чип, специализиран за управление на импулсни захранвания и съдържа вграден източник на опорно напрежение, два усилвателя на грешка, компаратор, настроиваем осцилатор и изходен блок. Изходният блок включва транзистори с изведенни емитер и колектор за последващо свързване в схема ОЕ или ОК. Групата C9-R14 задава работната честота на инвертора.

Милчо Милушев
(Следва)

hNEWS

На h-сетне IBM благослови производството на флопициско устройство с по-голяма плътност на записи. За първаването на 2.88 MB FDU на IBM се посека слухове още от преди година. Сега то е вече реалисът. Това флоци поизвестен като сама в стандартната конфигурация на PS/2 модел 57SX, но IBM обещават, че то ще стане нещо обикновено и в по-следващите конфигурации. Флопициско устройство, които използва IBM, са произвеждано на Toshiba и Sony, а макините им са базирани на барисъф ферити се получават от различни производители, включително Verbatim, Toshiba и Sony. Toshiba предрича, че пазарът за 2.88 MB FDU ще се разширива и ако за 1991 год. от тях са продадени 5 млн., то през 1992 год. те ще бъдат на h-сетне 200 млн.

IBM

Intel преработи своя i860 RISC чип и представи новата му версия - i860XP. Приемникът на i860 е с по-големи възможности за работа в многочипови системи и за примерни графики. Тактовата му честота е 40, 50 или 60 MHz. Корпусът му, с големина на i486, е изработен по начин от 2,55 милиона транзистора. Вътрешният Cache е увеличен от 16 на 32 KB. Нововведението са Cache контролер и контролер за прехвърляне, специализирани за работа в мултипроцесорни системи. Вътрешната памет е с време на достъп до 20ns, което позволява на процесора да се обръща към всяка без шокли на изчакванс.

Intel, Santa Clara, CA

CHIP

68040

Най-новият член на моторолската фамилия 68000 с 32 битовият MC68040. В прехода от 68030 към 68040 Моторола въведе много архитектурни промени и средства за повишаване на производителността.

Какво означават тези промени за програмирането на операционни системи и приложения софтуера? Как програмистите могат да се възползват от новите възможности на 68040 и в какото време да избегнат капанищата на конвенционалното програмиране?

Промени и добавки

Една от най-важните характеристики на 68040 отличаваща го от предишните му е, че той комбинира 68030 и 68882 (Математическият процесор на Моторола); добавена е Cache памет в самия чип, гораздата е конвейерна обработка и някои възможности за мултипроцесорна работа. Фиг. 1 показва блоковата структура на 68040.

Обектният код на 68040 е потребителски съдъстим с по-ранните членове на фамилията 68000 (т.е. изпълняваният код за по-ранните процесори се изпълнява и от 68040). 68040 включва всички регистри и инструкции на 68030 и 68882, плюс нова инструкция MOVE16 за по-бързо преместване на блокове. Както и при предишните разработки на фамилията 68000 и тук програмния модел на супервизора е с повишени възможности в сравнение с предишните чипове. В резултат на


това, формата, размера и метода на достъпа за мисъл от регистрите на супервизора са различни. Както и по-рано, фамилията на Моторола продължава да се възле от RISC архитектурата. Например блокът за целочисленна обработка има шестстепенен конвейер за инструкции, което съкращава времето за изпълнение на голема част от инструкциите. Устройството за обработка на числа с плаваща запетая също е конвейеризирано, а времето за изпълнение на инструкциите в него е около 2 пъти по-малко в сравнение с 68882.

В 68040 е обезпечено поддържане на паметта на страница от Вераден. В чина устройство с мултилексирани 64-байтови Cache памети за скопиране на логическите адреси - ATC (Address Translation Cache). Устройството за управление на паметта MMU (Memory Management Unit) на 68040 е по-малко гъвъвено от това на 68030, тъй като то не поддържа програмируемата таблица за транслайране на адресите, намираща се в 68030, а също и поради това, че поддържа размери на страниците само от 4 и 8 KB. Инструкциите за управление на MMU - PMOVE, PTEST, PFLUSH имат нови формати, но са подобни на тези от 68030. Формата, размера и метода за достъп до регистрите за управление на транслайрането - TC (Translation Control) са променени. При 68030 можете да адресирате TC - регистъра с команда PMOVE, докато при 68040 трабва да го адресирате с команда MOVEC.

Въздените Cache памети в 68040 са с по-голям размер (4 KB за инструкции, 4KB за данни) и се намират върху физическата шина.

Фиг. 1

Instruction data bus

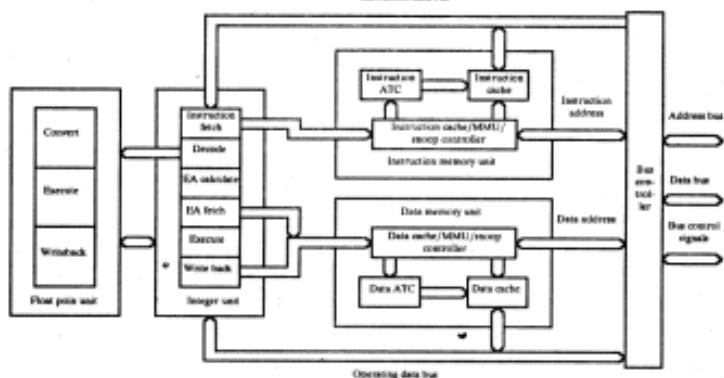

Operating data bus

Възможностите на Cache паметта за данни са ограничени, така че тя да може селективно да работи в режим COPYBACK, вместо в WRITETHROUGH. В режим COPYBACK писането в паметта не порадка задължително щкли на шината. Записът описва в Cache и съответната Cache линия се маркира като използвана. Само в случай на нормално изместване или на яден PUSH, посредством новата CPUSH команда, данните се завиват във физическата памет от Cache паметта за данни (Тук става въпрос за съдегене на Cache буферете за адреси и при промяната на съдегенето им се извършва запис във физическата памет. По този начин бърку шината не се генерира цикъл за обръщение към външната памет, ако процесорът работи само в текущата страница, намираща се в Cache за данни (без ref). Този режим намалява широчината на честотната лента нашините за данни от която се нуждае процесора и също улеснява производителността при запис. Режима на работа на Cache паметта може да бъде избран на базата на големината на дефинираните страници.

68040 поддържа наблюдение на шините – възможността циклите на шините да бъдат следени от други арбитри на шината за поддържане съответствието на Cache паметта. В този режим на работа Cache автоматично поддържа съответствието в физическата памет, без да е необходимо каквато и да било взаимодействие със системния софтуер. Когато разрешите наблюдението, се увеличава времето за изпълнение на всеко преброяване на данни.

Операциите с плаваща запетая на 68040 са обектико-кодово съвместими с 68882, като най-често използваните команди на 68882 са Верадени хардуерно в 68040. Инструкциите Верадени в чила ѝключват преместване на данни, съединение и преход, събиране, изваждане, умножение и деление, корен квадратен, абсолютна стойност и отрицание. Останалите инструкции се съмутират софтуерно и се изпълняват за приблизително същото време, за което би ги изпълняло и 68882. Денормализираните, десетични пакетирани формати с плаваща запетая, не са поддържани директно от 68040 и замовът инструкциите с тези формати се използват по-бавно, отколкото скочно срещаните нормализирани формати.

Изисквания към операционната система.

Операционните системи които се използват съвместно с архитектури, базирани на 68030/68882, трябва да бъдат модифицирани, за да могат да се използват и на 68040. Основният проблем пред операционната система е да може да поддържа MMU и Cache памети за различна от досегашните виртуални памети на никој ниво.

Също трябва да се модифицира последователността за възстановяване от грешки по шината. В допълнение трябва да имплементирате в операционната система

смулационния софтуер за неподдържаните инструкции и формати на данни при работа с числа с плаваща запетая.

Програмване на MMU.

Ако кода на Вашето MMU е настроен към 68030 трябва да го промените така, че да управлява MMU на 68040. Операционната система трябва да използва размер на страници 4 или 8 KB. Ако операционната система не поддържа посочените размери на страници, може да се наложи разширение и допълнение на някои от подсистемите ѝ: за управление на виртуалната памет, входа и изхода, файловата система и др. Операционната система трябва да конфигурира MMU за работа с трансляционни таблици на три нива. Изборът на размера на страници определя структурата на трансляционните таблици. Тези таблици могат да бъдат същите както при 68030. За да могат да се използват новите инструкции и формати на регистриране на MMU, трябва да се модифицира операционната система. Нормално системният софтуер ѝ използва само на някои места, така че обикновено промените са минимални. Проверете кода POWER-UP (захранивач), който разрешава и забранява MMU, проверете тези места в системата за управление и поддръжка на виртуалната памет където се префълтрират входовете от ATC, проверете системата за управление на грешките по шината, тъй като тя може да използва инструкцията PTTEST и накрая проверете регистра за състояние на MMU.

Управление на Вераденине Cache памети.

Физическите Cache памети на 68040 са много по-лесни за работа от логическите на 68030. За постигане на най-голяма производителност операционната система трябва да не се занимава с Cache, освен при някои специални обстоятелства. При 68040 единствените случаи когато операционната система има нужда да работи с Cache, е след записване на инструкции или по време на работа с директен достъп до паметта - DMA (Direct Memory Access). Вместо да запази Cache паметта за данни след записване на инструкции, операционната система може да избере режим WRITETHROUGH за всички страници съхранящи инструкции.


Емуляция.

Софтуерният смулатор за плаваща запетая търбично е събрзан пред механизма за неберни инструкции, използвани за индикация на инструкции, които не могат да се разпознат от хардуера. Емулатора се активира също от изключването за новище неподдържани типове данни, което управлява денормализирано и десетично пакетирано представяне на числата. Денормализираните числа със специално

DISPLAY

В магазините на МТ&Т (бивши „Правец“), между многото изделия собственно производство, се предлага и един видеомонитор със съкратено означение ВММ 3709. Спирате вниманието ви върху него по няколко причини. Първо, веднага се виждат високите качества на изображението, което той дава. Второ, цената му е съвсем поносима - за месец август около 500 лв. И най-накрая, но не на последно място, недокрай използваните възможности на монитора - очевидно, той би дал много повече от CGA - монохромното изображение.

ВИДЕОМОНИТОР ВММ-3709

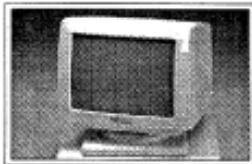

Конструктивно мониторът е реализиран на 3 платки. Основна, която помества видеоусилвателя, генераторите на разширки и някои други необходими елементи, захранване и смесител за цветовете, т.е. за градациите на яркост. Основната платка (ако и електронно-ъчевеста тръба) са западно производство, а останалите модули - местно. Големината на точката изливанка от електронния лъч на тръбата е с много малки размери и по груби предположения би била достатъчна за един видеорастер с размери поне 640x350. Наин-близо до тази разделителна способност от монохромните графични контролери в стандартния Hercules. В таблица T1 е направена съпоставка на неговите основни (от гледна точка на видеосигнал) характеристики и на контролера CGA.

От направените в редакцията експерименти с наличните 7 монитора се оказва, че видеоусилвателят без особени проблеми работи до частота около 20 MHz. Генераторът на кадрова развивка чрез тримера VHOLD синхронизира от 45 до към 65 Hz. Оттук и проблемите, които остават, за да може мониторът да е преработки от CGA в Hercules са следните: първо, преработка на генератора за

редова развивка от 16 на 18 kHz и второ, инвертиране на сигнала vsyn. И дветезадача са напълно решими. Задаващата верига определяща редовата честота е съставена от тримера R709 (HSUBHOLD), резистора R710 и кондензатора C708. Промяната на честотата може да се осъществи чрез свързване на кондензатор със стойност 22 nF последователно на C708, като капацитетът му от 3.3 nF става около 2.6 nF. Другият вариант е подмяната на R710 (които е 14.3 K), с резистор със стойност 11.2 K. Експериментално беше установено, че вторият вариант дава по-добри резултати.

Инвертирането на сигнала vsyn. може да се извърши с допълнителни елементи, но има и по-лесно решение. Транзисторът Q621 трябва от схема общ база, да се свърже в общ емитер и инвертора е готов. За тази цел е необходимо да се прекъсне резистора R621 и да се сменят местата на емитера и базата на транзистора.


Естествено, трябва и да се свържат входовете R, G и B на смесителната платка и след това по един от проводниците да се направи връзка с извод номер 7 на съединителя X1, а изводи 3,4 и 5 да се освободят.

На така преработеният ВММ 3709 е необходима само дочнастройка с тримерите R709, R707, R606 и R607, за да може той да работи нормално с произволен контролер Hercules.


P.S. С видеоконтролера VDC-3, производство на MT&T, не се налага инвертирането на сигнала vsyn., тъй като на самия контролер има възможност за превключване на полярността на този сигнал. (вж. COMPUTER Бр.3 /1991).


К.Шерев


характ.	CGA	Hercules
F hsyn.	15750 Hz	18750 Hz
F vsyn.	60 Hz	50 Hz
F video max.	14.32 MHz	16.25 MHz
Полярност на hsyn. импулси	нормална	инверсна
Полярност на vsyn. импулси	нормална	нормална

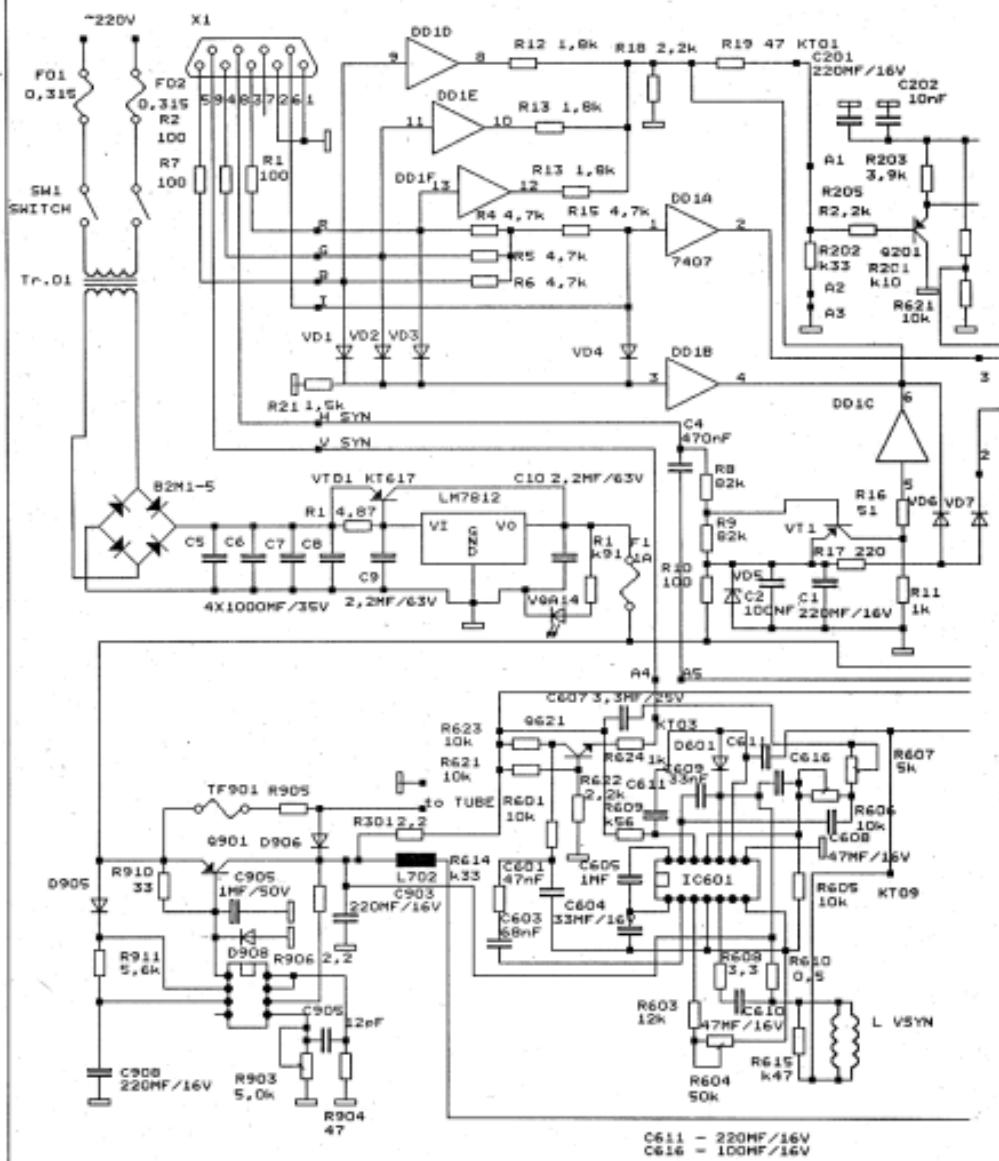


C611 = 220MF/16V
C616 = 100MF/16V

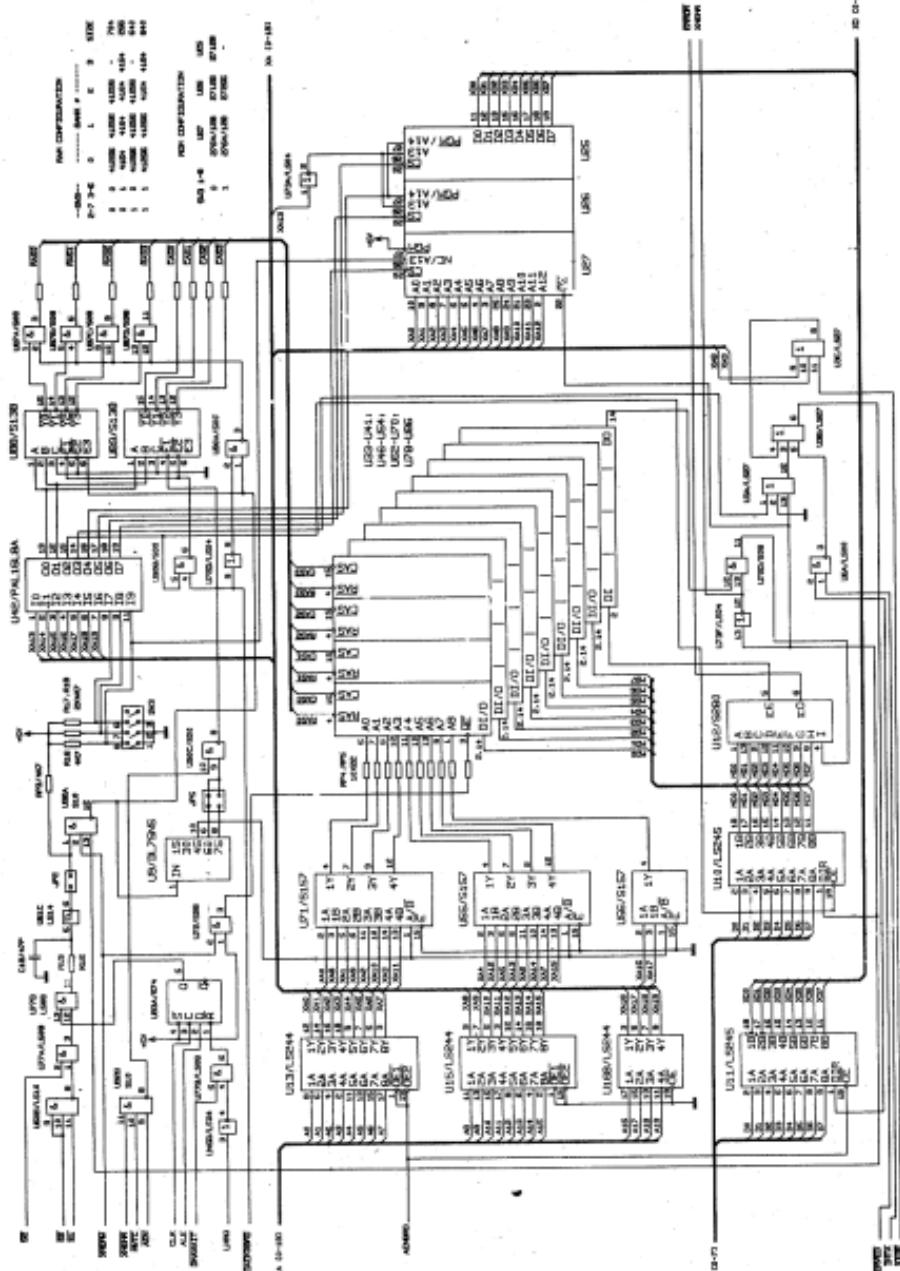

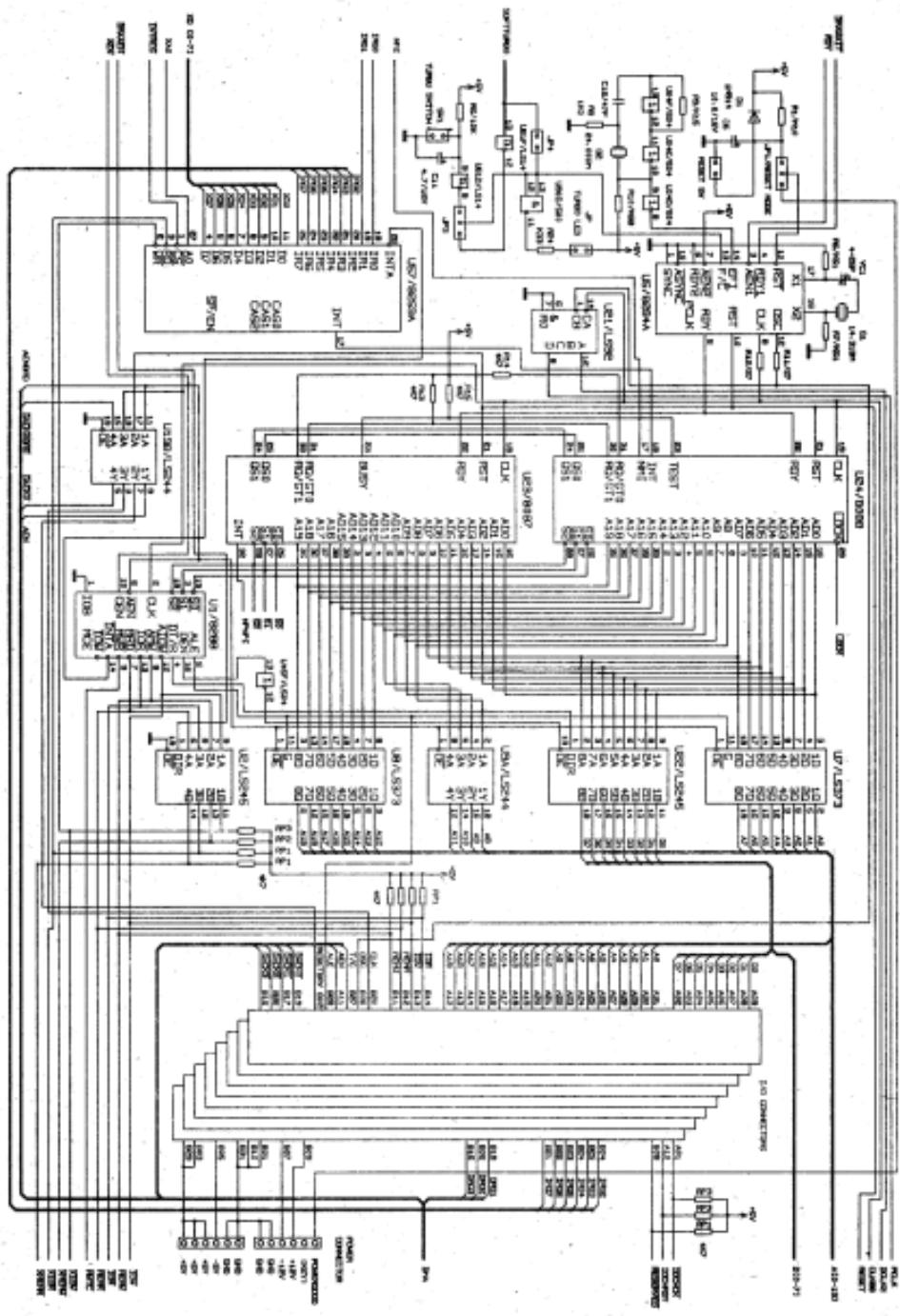


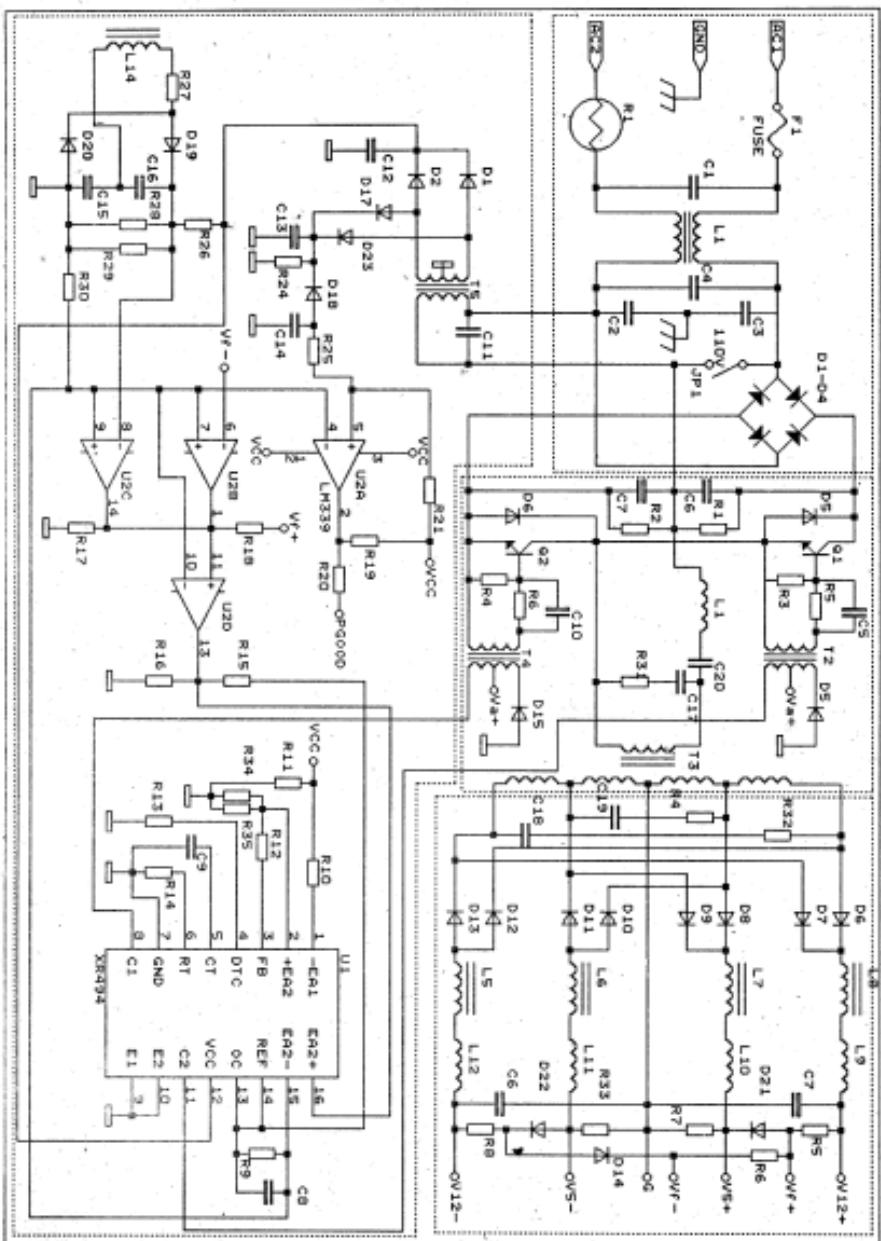

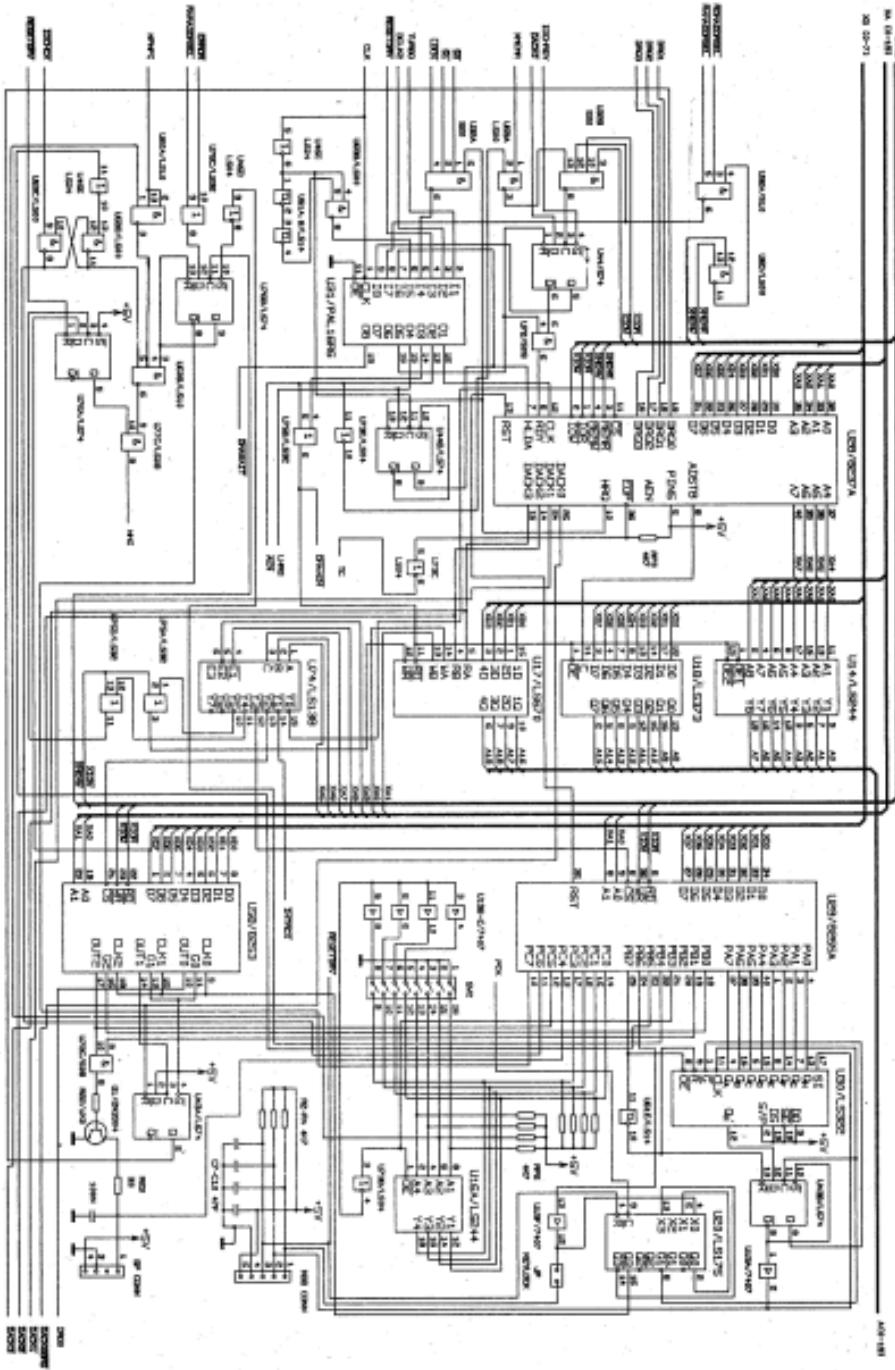

1-21-06
100A 200A 300A 400A

100A 200A

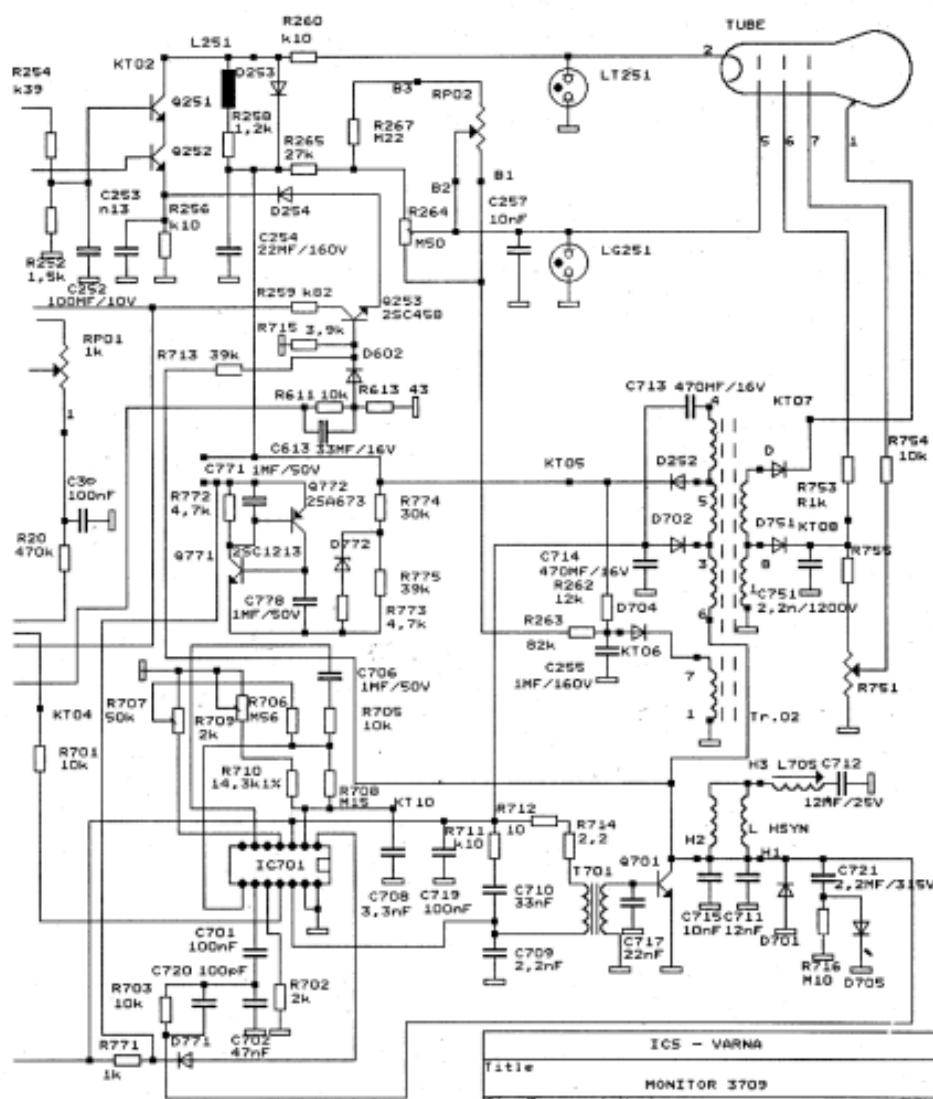

ICS - Varna

Title

HONI

SITE DOCUMENT NUMBER:

Date: September 23, 1991 15 hrs

10. The following table shows the number of hours worked by each employee in a company.


MOTHERBOARD

IBM PC/XT TURBO (XL-7)

Започваме тази поредица от схеми с ветерана на IBM - съвместимите компютри IBM PC/XT TURBO 8MHz или както е популярен сред повечето хардуеристи просто XL-7. В него е направен опит за отстраняване на недостатъците на базовия модел IBM PC и някои от следващите модификации. Въпреки че има някои интересни схемни решения обаче, XL-7 си остава един компютър проектиран на базата на, макар казано, архаична концепция с всички неприятни последствия от това в конкретната реализация. Все пак в България той е получил доста широко разпространение и ние се надяваме, че с този материал ще улесним поне малко потребителите му.

XL-7 е разработен през 1986 г. от Microcomputer systems. Изграден на основата на типичната за IBM PC/XT архитектура, той може да бъде разглеждан и като подобрене на IBM PC/XT V2. Тактовата му честота може да бъде 4.77 или 8 MHz, като са известни модификации с тактова честота 10 и дори 12 MHz без схемни различия.

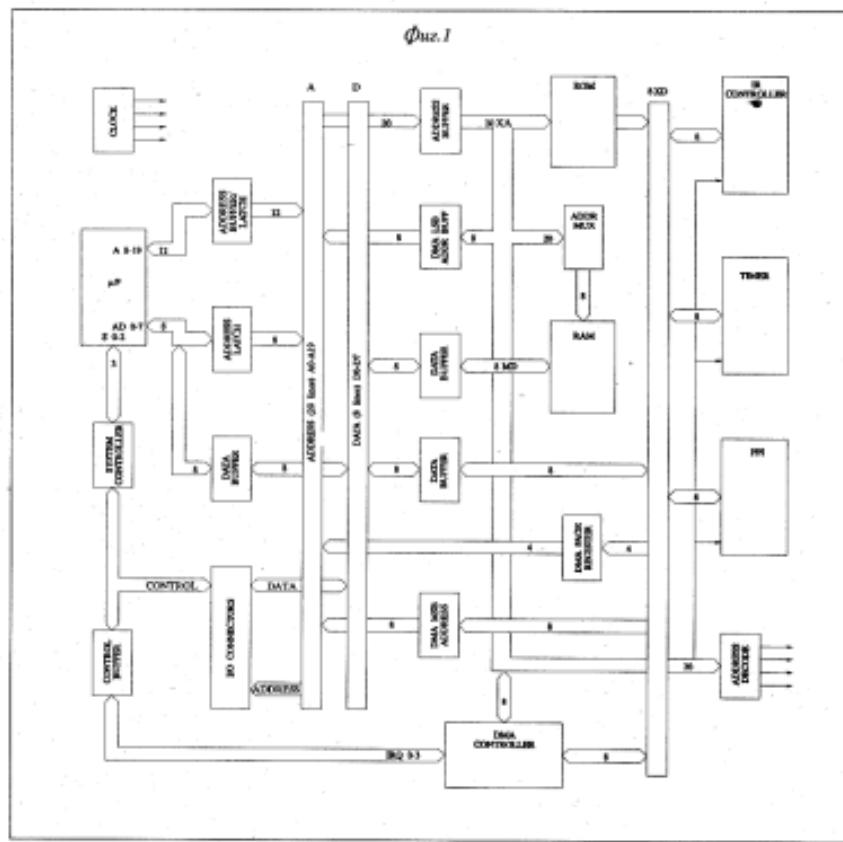Структурната схема (фиг.1) е съставена от следните основни блокове:



- **Тактов генератор.** Изграден стандартно на основата на I8284 и допълнителен TTL-генератор за работа с позициона тактова честота. Осигурява тактовите сигнали и общата синхронизация на системата.

- **CPU.** Състои се от процесора I8088, работещ в максимален режим, евентуално математически копроцесор и поддържаща логика - буфери и регистри, необходими за демултиплексиране на някои изходи на I8088.

- **DMA-контролер.** Включва DMAIC8237A-5, буфер и регистър на адреса за DMA, регистри на старницата на DMA и схеми, осигуряващи работата на DMA.

- **Контролер на шината.** Реализиран е чрез системния контролер I8288 (от страна на I8088) и буфериране на управляващите сигнали на I8237 (от страна на DMA-контролера). Част от функциите на контролера на шината са поети от синхронен автомат на база PAL.

CPU и DMAC са двата устройства, управляващи системната шина. Тя е изведена директно на входни-изходните съединители, а устройствата на основната платка използват локални шини, получени чрез допълнително буфериране на системната.

- **RAM.** На платката могат да бъдат поставяни до 4 банки памети 4Mx(x), като в зависимост от броя и вида им RAM може да е с обем от 256 до 704 KB. Управлението на DRAM чиповете е практически еднакво с това на IBM PC/XT, сиаключение на адресния дешифратори схемата за избор на банка - ощеедна PAL и доста по-малко TTL чипове.

- **ROM.** Съдържа BIOS (8 или 16 KB) и възможност (обикновено не реализирана) за BASIC (до 40 KB).

- **Подсистема за обработка на прекъсванията.** Използван в програмируемия IRQ контролер I8259A за маскируемите прекъсвания и няколко TTL схеми за немаскируемите (грешка по четност, I/O грешка и прекъсване от копроцесора).

- **Периферни схеми.** Включват програмируемия таймер I8253 и паралелни интерфејси I8255 използвани като в IBM PC/XT. Единствената разлика е реализираното софтуерно превключване на тактова честота чрез една от линиите на I8255.

Принципната схема на компютъра е дадена на страници 7 - 9. За подробното и описание едва ли биха били достатъчни всички страници на списанието, затова ще отбележим само характерните за XL-7 детайли.

При работа с тактова честота 4.77 MHz, тактовия генератор не се различава от този на IBM PC/XT. За работа с по-висока честота се използва допълнителен кварцовостабилизиран осцилатор (U04 d4; R8-R10; Q2), свързан към входа EFI на I8284 (U05). Начинът на

превключване на честотите се задава чрез JP3 и JP4; самото превключване се осъществява с подаване на лог. „1“ на входа F/C и се инвертира чрез светодиод, след инвертиране на F/C от U90c. Сигналът PCLK, използван от таймерите, и OSC, използван в някои вх./изх. устройства, са с постоянна и в двата режима честота; това е осигурено от допълнителен делител на 2 и 6 (U21).

Основното различие между XL-7 и по-ранните TURBO-версии на IBM PC/XT е възможността за коректно превключване на DMA-контролера по време на работа, без вероятност състремата да „увисне“. Това е постигнато със синхронен автомат, изграден с PAL (U31) и поддържаща логика (U32, U44 и части от U06, U45, U59, U61, U82). Харacterно за тази част от схемата е че:

- при работа на 4.77 MHz CPU и DMAC използват една и съща тактова честота, а при 8/10MHz DMAC се трактува двупъти по-бавно - 4/5 MHz;

- за осигуряване на по-широки времеви допуски по системната шина сигналите AEN и DMAAEN се изработват от PAL, а не от DMAC.

- автоматът се използва и за допълнително синхронизиране на сигнала, постъпващ на капризния вход RDY на I8237; потвърждението за свободна шина (HLDA) се изработка от PAL след откриване на статус на процесора x11 (пасивно състояние или HALT), при налична заявка HRQ от DMA-контролера.

Адресната шина на системата (при дъстъп на процесора) се управлява чрез U7, U9a, UB. В U7 и UB по време на ALE, изработван от I8288 (U1) се извършва стробиране на адреса от CPU. При DMA цикъл адресът се изработка от I8237 (U28) и управлява шината чрез U14 (A0-A7) и U18 (A8-A15). Старшите 4 разряда на адреса за DMA са предварително записани от CPU в един от 4-те регистра на U17. Управляващите сигнали по време на процесорен цикъл се изработват от U1. При DMA цикъл тези сигнали се изработват от U28.

Адресната дешифрация, изборът на банка RAM, изборът на чип ROM, както и конфигурирането на RAM са реализирани чрез U42, U88, U89 и SW3 (виж табл.1.) Мултиплексирането на адреса за DRAM осигуряват U65, U66 и U71 по сигнала ADDSEL и CAS - с помощта на задържаща линия 5x15 nS (U91). Сигналът RAS се получава чрез комбинативна логика почти веднага след спадащия фронт на ALE. Заедно с това сигналът CAS е на около 70 nS след него, което навежда на мисълта, че схемата е проектирана за DRAM чипове с време на дъстъп около 200 nS. Това е доста странно, като се има предвид, че през 1986 година тези чипове бяха на път да станат музейна рядкост.

Буферирането на шината за данни, механизъмът за опресняването на DRAM и получаването на бит за успокоение на съвестта, пърдон, бит за контрол по четност, е аналогично на IBM PC/XT.

Приоритетният контролор на прекъсванията 18259 (U51) е използван

стандартно. Залавени са и идентични с тези на стандартното XT номера на маскируемите прекъсвания.

За софтуерното превключване на тактовите честоти се използва линия PB2 на I8255A (U29).

Н.Петров

APPLICATION HARDWARE

MC 68705

Основни предимства на единичиповите компютри пред конвенционалните микропроцесори, че в един корпус те съместват тактов генератор, RAM, ROM (EPROM), много често таймер, АЦП и др. По този начин конструирането и изпълнението на едно устройство с малки и средни възможности е чувствителнопречищено и по-бързо. Разбира се, размерът на корпуса ограничава броя на изводите и оттам комуникативната способност на чипа.

В България са ная-разположени единичиповите компютри на фирмите MOTOROLA и INTEL. Фамилията единичипови микрокомпютри на MOTOROLA (една част от които се произвежда в "ИМЕ" София и Ботевград) включва различни по възможности чипове, изградени по NMOS и CMOS технологии. Те се различават по броя на входно-изходните линии, обема на паметта (оперативна и постоянна), наличието на магистрала за разширение, допълнителни възможности като таймер, АЦП, фазов детектор, входове за външни прекъсвания и др.

Микрокомпютърът 68705РЗ е един типичен представител на фамилията. Той включва в себе си процесор, таймер, 112 байта RAM, 1.8 KB EPROM, 20 входно-изходни линии за връзка, групирани в 3 канала - два по 8 (A и B) и един с 4 (C). Каналите за връзка са достъпни

чрез регистри за данни и регистри за посока на данните - аналогично на РЛА на фамилията 68xx. При положението, че не се изисква голяма точност на генерираните тактови импулси, тактовият генератор може да бъде реализиран без външни елементи. Максималната работна честота на микрокомпютъра е 2 MHz.



Системата за прекъсвания е с два входа - RESET и INT. Прекъсването на вход INT се възприема по спадащ фронт. За генериране на сигнала INT може да бъде използван и синусоидален сигнал, тъй като в чипа има вграден тригер на Шмид. Максималната честота на този сигнал е 1 KHz.

Таймерът може да бъде използван като брояч на външни събития, генератор на периодични прекъсвания, синтезатор и др. Той е свързан с вход TIMER, чрез който се управлява от външно устройство. Честотата на входните импулси може да бъде разделена на 2^n чрез вградения програмируем делителя.

Програмирането на EPROM се извършва с помощта на програмата за зареждане, вградена в компютъра и програматор, чиято принципна схема е дадена от фирмата производител.

Това, в общи линии, са основните характеристики на MC68705РЗ. Естествено, за практическото използване на чипа е необходимо много по-задълбочено описание. Това смятаме да направим в по-следващите броеве, когато ще бъдат публикувани и някои конкретни схемни решения.

К.К.
(Съвет)

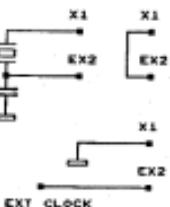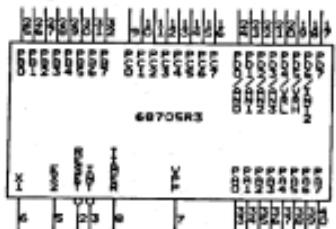

Единичиповият микрокомпютър MC68705RZ и различни варианти за реализация на тактов генератор с минимален брой външни елементи.

**„ИЗПОДУВАЙТЕ
ВАШИЯ ФАКС, ЗА ДА
НАМЕРИТЕ НАЙ-
НИСКИТЕ ЦЕНИ НА
КОМПЮТРИ В СВЕТА!“**

Под това заглавие се „**“ВҮТЕ“** побликува реклама на една американска агенция за информация в ефира на търговията с компютърна техника и софтуер. Абонаментът е (задължително може да се върва на рекламиата), че България е агенция със същественна по факта, текста може да бъде написан гора (С) на руски, а с Женева, където е европейският и централен в пряка телефонна връзка. Всъщност, овивайте при нужда сами. Предлагаме Ви вечни нередутиращия текст на рекламиата.

*„Когато сте ясно какво точно искате, най-накрая Вие се нуждате и от търговски посрещник. Когато сте дошли до сериозно решение за компютри, системи и периферии или софтуер, това, което искате да знаете е **КАК ПО-СКОРО ДА СЕ СЛОВИТЕ С ТАЗИ** ... и Вие искате тези да ѝ са **СЕГА!** Ето защо и те формирате **Elex International** преди 5 години. Ние не искаме да Ви проравим нещо. Ние наистина искаме да Ви поможем да намерите точно това, от което се нуждате, на цена, която ще бъде приемлива за Вас.“*

*Много често нашиятата това което искате на по-сврътното място, което сте очаквали: в САЩ
Слободната конкуренция в САЩ запазва цените ниски и наличността висока!*

Разбира се, много от тези ловци системи, софтуерни продукти и компютри са разпространени до известна степен в целия свят, но мулти-съвръзките международни канали могат изкуствено да покачат цените над такъв, колко ще ги пазарим в САЩ.

*Така, ако търсите нещо - от единичен чип 41256 до напълно конфигурирана IBM AS400 миникомпютърна система - **Elex International** ще Ви предложи изключителен избор.*

Ние се грижим за това обслугване.

Ние осигуряваме сервиз на крайните потребители, сервизните прорабачи и производителите на оригиналното оборудване по целия свят.

Където да сте - в Европа, Африка или Азия - Вие можете да имате достъп до ниските цени и големия избор, съществуващи само в С.И. и Италия!

*Лесно е да проребрите как работи **Elex Solution!** Извратете по факта Вашите изисквания за системи, специфични за всички подробности, до **Elex Order Center**. Ние ще Ви отговорим чрез фирмата, предлагайки цена, в рамките на един ден!*

***Elex Order Center** ще отговори на написанието на английски запитвания веднага, а на немски, френски, италиански, испански или руски език ще препрати до нашия център в Женева.*

Ако се спрете на нас, ще спечелите под възможен икономии на информация, който ще отговори на Вашите изисквания за качество и на цени, които Вашия местен снабдител не може да осигури.“

Payment Method: L/C, T/T, VISA

Elex International, Inc.

125-127 North 4th St.
Philadelphia, PA 19106, USA
Telephone: 215-627 7202
Toll-free Orders: 800-233-2343
FAX: 215-627-2342

ДОГОВОР ЗА АБОНАМЕНТ

АБОНАТ

Име

Адрес (зр/с) ког

област община

ула No

бл. бл. ет., тел.

Този бланка е договор за абонамент при обявението в него цени, само ако е изпратен не по-късно от 20. 12. 1991 г. След този дата стойността на абонамента и цената на броевете за ръчна продажба могат да бъдат променени.

ДОГОВОР ЗА АБОНАМЕНТ
за списание DESIGN (hardware)

Желая да се абонирам за сн. DESIGN (hardware) за следния период по действащите за 01.11.1991 г. цени (отбележете желаните квадратчета с X):

За периода:

- 74.40 за ДВАНАДЕСЕТ броя (януари-декември 1992 г.)
 37.20 за ШЕСТ броя (януари-юни 1992 г.)

Сумата е преведена с пощенски запис, изпратен на адреса на редакцията Варна 9000 П.Л.К. 272 сн. DESIGN (hardware), с разписка на името на Константин Илиев Шерев, на 1991 г.

ЧЕТЕТЕ

B DESIGN (Hardware)
01/91

286/16 FBU computer

Genius Mouse

ADC/DAC контроллер - схема
и характеристики

68040 - Вътрешна
архитектура и
основни
характеристики

EGA - контролер
ЕДНОЧИПОВИ
КОМПУТРИ -
продължение

hNEWS

Лазерите и течноокристалните дисплеи

Новата технология, разработвана от Hercules Aerospace, може да се използва за изработка на портативни компютърни дисплеи с чувствително по-добра разделителна способност от тази, която беше възможна досега. Понастоящем полимерната повърхност, представляваща скрания LCD, се полира по механични начини. Колкото и фино да се извърши полиранието, върху повърхността остават дръжки и малки прорези. В следствие на механичното трение течноокристалните молекули се ориентират по посока на тези дръжки и това ограничава максималната разделителна способност.

Новият метод е на базата на полимерна оцветена смес, която се нанася върху повърхността и се обветвява с лазер. Оцветените молекули на полимера под въздействието на кохерентната светлина се ориентират в една посока и запазват това състояние неограничено време. По този начин се постига много висока яркост и не се получават механични дефекти. Въпреки големите предимства, до прилагането на новия метод в масовите LCD са необходими още проучвания и разработка.

BYTE AUGUST/91

(от стр. 4) представяне за ново малки числа, а десетично вакетираните числа обикновено се използват за преобразуване между ASCII и двоични числа с плаваща запетая.

Тъй като В традиционната UNIX система емуляционния софтуер е поместен изцяло в системата, вие не бихте знаели, че тези данни са заложени за ваша сметка. Инструкцията, която причинява проблема на този кант излеква, като че работи както при 68882. Ако 68040 работи в програма, която не използва посочените типове данни, софтуерната емулятор не е необходим. Емуляционният софтуер може да бъде получен лицензно от Моторола, а също и да бъде написан самостоятелно.

ОЧАКВАМЕ

Вашата реклама

на сподвижници на сн. DESIGN (hardware).

Цената за един квадратен сантиметър е както следва:

- на Вътрешна страница - 7 лв.
- на 1 страница - 9 лв.
- на 2 или 3 корица - 10 лв.
- на 4 корица - 12 лв.

за един допълнителен цвят + 10 %.

Отстъпки:

- за три последователни броя - 5 %.
- за шест последователни броя - 10 %.
- за цяла страница - 5 %.

Фирма Интегрирани Компютърни Системи - Варна
ПРЕДЛАГА

AT 486DX-33 EISA \$4260



128K Cache
8MB RAM
106MB HDD SCSI Interface
1.2MB, 1.44MB FDDs
2S/1P Ports
101 Keyboard
Super VGA 16B/512K
14" Super VGA Monitor
Tower Case

AT 486DX-33 EISA \$3990

Same as 1, but W/120MB HDD AT BUS



AT 486DX-33 MHz \$2795
256KB Cache
4MB RAM
120MB HDD
1.2, 1.44 FDD
2S/1P
101 Keyboard
SVGA 16B/512KB Card
14" SVGA Monitor
Mini Tower

AT 486DX-33 MHz \$2520



64KB Cache
4MB RAM
80MB HDD
1.2, 1.44 FDD
2S/1P
101 Keyboard
SVGA 16B/512KB Card
14" SVGA Monitor
Mini Tower

AT 386DX-33 MHz \$1920



64KB Cache
2MB RAM
80MB HDD
1.2, 1.44 FDD
2S/1P
101 Keyboard
SVGA 16B/512KB Card
14" SVGA Monitor
Mini Tower

AT 386DX-25 MHz \$1770



2MB RAM
80MB HDD
1.2, 1.44 FDD
2S/1P
101 Keyboard
SVGA 16B/512KB Card
14" SVGA Monitor
Mini Tower Case

AT 386SX-20 MHz \$1335



2MB RAM
40MB HDD
1.2 FDD
2S/1P
101 Keyboard
SVGA 16B/512KB Card
14" SVGA Monitor
Baby Case

AT 386SX-16 MHz \$1295



2MB RAM
40MB HDD
1.2 FDD
2S/1P
101 Keyboard
SVGA 16B/512KB Card
14" SVGA Monitor
Baby Case

AT 286-16 MHz \$1150



1MB RAM
40MB HDD
1.2 FDD
2S/1P
101 Keyboard
14" SVGA Monitor
Baby Case

AT 286-12 MHz \$890



1MB RAM
40MB HDD
1.2 FDD
2S/2P
101 Keyboard
M/CIF Card
14" Hercules
Baby Case

Notebook 386SX/16 MHz \$2190



2MB
40MB HDD
1.44 FDD
VGA mode 640 x 480 LCD
81 Keyboard
I/O Port
Battery Pack

FBU

COMPUTER SYSTEMS -

*another step
into the FUTURE!*



DISTRIBUTOR FOR BULGARIA-
INTEGRATED COMPUTER SYSTEMS

P.O. Box 272 Varna-9000 Bulgaria