

## РАДИОПРИЕМНИК

\* *Звезда 54*

По искане на нашите читатели тук даваме техническите данни и схемата на пуснатия насърочно в продажба съветски радиоприемник „Звезда 54“.

Приемникът приема всички радиостанции в обхват на дългите, средните и късите вълни, има два разлети и един общ обхват. Обхватът на радиоприемника е:

Таблица 1

Обозначение по схемата	Брой на нав.	Марка и диам. на проводника	Самоиндукция мкн	Тип на намотката	Забележка
L <sub>1</sub>	2 × 67	ЛЕШО 7 × 0,07	155	универсал	отвод от 67-а навивка
L <sub>2</sub>	14,5	ПЕЛ 0,64	2,75	еднослойна	—
L <sub>3</sub>	35	ПЕЛШО 0,15	22,5	еднослойна навивка до навивка	L <sub>2</sub> и L <sub>3</sub> са навити на едно тяло с разстояние между тях 3 мм
L <sub>4</sub>	2 × 58	ПЕЛШО 0,15	140	универсал	—
L <sub>5</sub>	200	ПЕЛШО 0,1	620	„	L <sub>4</sub> и L <sub>5</sub> са навити на едно тяло с разстояние между тях 3 мм
L <sub>6</sub>	383	ПЕЛШО 0,15	2100	„	—
L <sub>7</sub>	936	ПЕЛШО 0,1	1340	„	L <sub>6</sub> и L <sub>7</sub> са навити на едно тяло с разстояние между тях 5 мм
L <sub>8</sub>	13	ПЕЛ 0,64	2,1	еднослойна	отвод от 9-а навивка
L <sub>9</sub>	76	ПЕЛШО 0,15	90	универсал	„ „ 68-а „
L <sub>10</sub>	132	„	245	„	„ „ 120-а „

лителна батерия ще употребим патронните батерии за фенерчета от 3 волта, а за анодна батерия — малките плоски анодни батерии от 22,5 или 30 волта за апаратчата за тежкочувстващи.

Данните за бобините са следните:

L<sub>1</sub> — 65 навивки със жица 0,12, разположени в третия канал;

L<sub>2</sub> — 45 навивки със жица 0,12, разположени във втория канал

L<sub>3</sub> — 110 навивки със жица 10 × 0,05, разположени в първи и втори канал.


Ако не разполагаме със жица 10 × 0,05 (литцендрат) ще употребим обикновена смайлирана с диаметър 2—0,3. Включването

на началото и края на отделните бобини е посочено в самата схема. Казаното в бр. 1 на списание „Радио и телевизия“ относно направата на бобината важи и тук.

Всички тези приемници са предназначени предимно за слушане с високоомни слушалки. Ако ще употребим малки нискоомни високоговорителчета, трябва да бъдат превкачени посредством пасващ трансформатор. Същото важи и за нискоомни слушалки. Поради малката изходяща мощ точното изпълнение на изходния трансформатор не е критично.

Ст. Бояджиев — Хенц

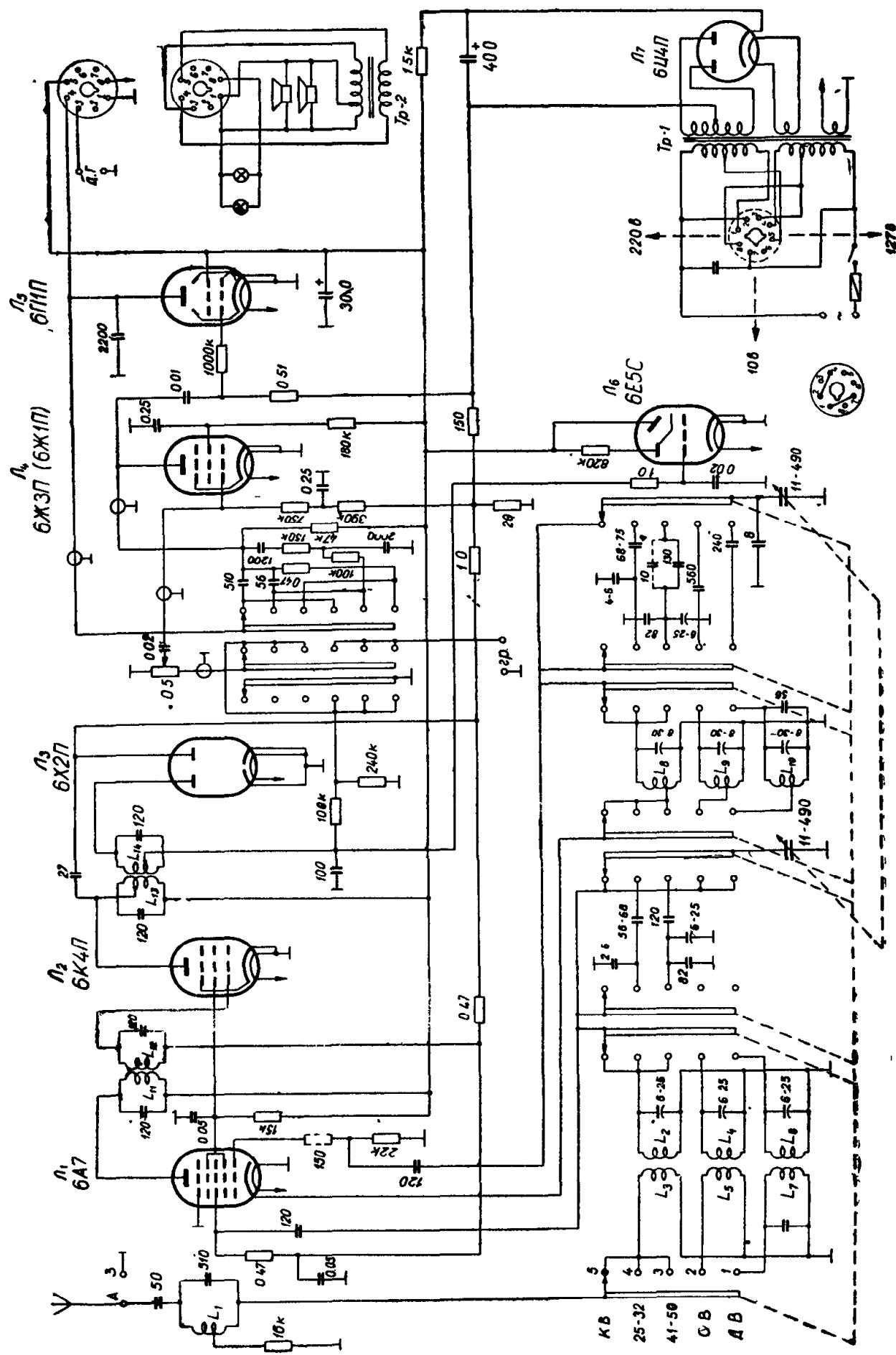ПРИНЦИПНА СХЕМА НА РАДИОПРИЕМНИКА „ЗВЕЗДА 54“



$$\begin{array}{l}
 KB\ I \quad 24,8 \div 31,6 \text{ м} \quad (12100 \div 9,5 \text{ мкн}) \\
 KB\ II \quad 41 \div 49 \text{ " } \quad (7335 \div 6,13 \text{ " }) \\
 KB\ III \quad 24,8 \div 76 \text{ " } \quad (12100 \div 3,95 \text{ " }) \\
 CB \quad 187,5 \div 577 \text{ " } \quad (1600 \div 520 \text{ " }) \\
 DB \quad 722,9 \div 2000 \text{ " } \quad (450 \div 150 \text{ " })
 \end{array}$$

Междинната честота на радиоприемника е 465 кхц. Двата перманентни високоговорители, които са монтирани вътре, са с диаметър 200 mm, мощност 3 вт всеки един,

правотоково съпротивление на звуковата бобина 4 ома.

В таблица 1 са дадени данните за бобинния блок, а в таблица 2 — данните за междинночестотните филтри. Данните на мрежовия трансформатор са дадени в таблица 3. Диаметърът на проводника е посочен без изолацията. Принципната схема на радиоприемника е дадена на фигуранта.

Таблица 2

Обозначение по схемата	Брой на навивките	Марка и диам. на проводника	Самоиндукция мкн	Правотоково съпротивление ом	Тип на намотката	Забележка
L <sub>11</sub>	66+66+66	ПЕЛ 0,12	238±3%	8,4±10%	секционна „накуп“	
L <sub>12</sub>	65+65+65	„	230±3%	„	„	
L <sub>13</sub>	„	„	„	„	„	отвод от 130-та нав.
L <sub>14</sub>	„	„	„	„	„	

Таблица 3

Намотка	Марка и диам. на проводника	Брой на навивките	Отвод от навивка	Брой	
				на редовете	на навивките в ред
1 — 3	ПЕЛ — 0,33	698	605	6	114
4 — 6	„	„	93	„	„
7 — 8	ПЕЛ 1,04	39	—	1	39
9 — 11	ПЕЛ 0,2	3600	1800	18	190
12 — 13	ПЕЛ 0,59	39	—	1	39

И. П.