

ЦИФРОВ ВОЛТМЕТЪР С MOS ИНТЕГРАЛНА СХЕМА CM 751

През 1979 г. в Института по микроелектроника (ИМЕ) беше разработена нова MOS интегрална схема на цифров волтметър с минимален брой външни елементи.

Точността на измерване на постоянни и променливи напрежения се повишава чрез използване на цифрови измерителни уреди, вместо стрелкови. В тази статия е описан цифров измерител на постоянно напрежение с обхват $0 \div \pm 2,4$ V. Към него може лесно да се прибави преобразувател на променливо в постоянно напрежение, постоянноятоков предусилвател или входен делител, за да могат да се измерват променливи и постоянни напрежения със стойности много по-малки и по-големи от основния обхват. Разрабо-

Предлагаме на нашите читатели схемно решение на цифров волтметър с приложение на тази IC. Статията е написана от конструкторите на схемата.

MOS интегрална схема CM 751 позволява уредът да се реализира в кутия с малки размери.

Тази интегрална схема осигурява всички управляващи импулси, необходими за реализиране на цифрови мултиметри от двойно-интегриращ тип с периодична компенсация на дрейфа в аналогово-цифровия преобразувател и входния предусилвател.

Уредите от този тип работят на следния принцип. През първата фаза на измерването се компенсира дрейфът, през втората фаза се извършва първото интегриране и през третата фаза — второто интегриране.


Продължителността на втората фаза е фиксирана и по време на нея


тената специално за тази цел в Института по микроелектроника

Фиг. 1 ▼

Поважни характеристики на MOS интегралната схема CM 751:

- брой на обхватите в режим на волтметър — 5
- брой на обхватите в режим на амперетър — 6
- обхват на индикираната стойност $0000 \div 2399$
- захранващо напрежение — $7,2 \div 15V$
- консумиран ток $< 10mA$

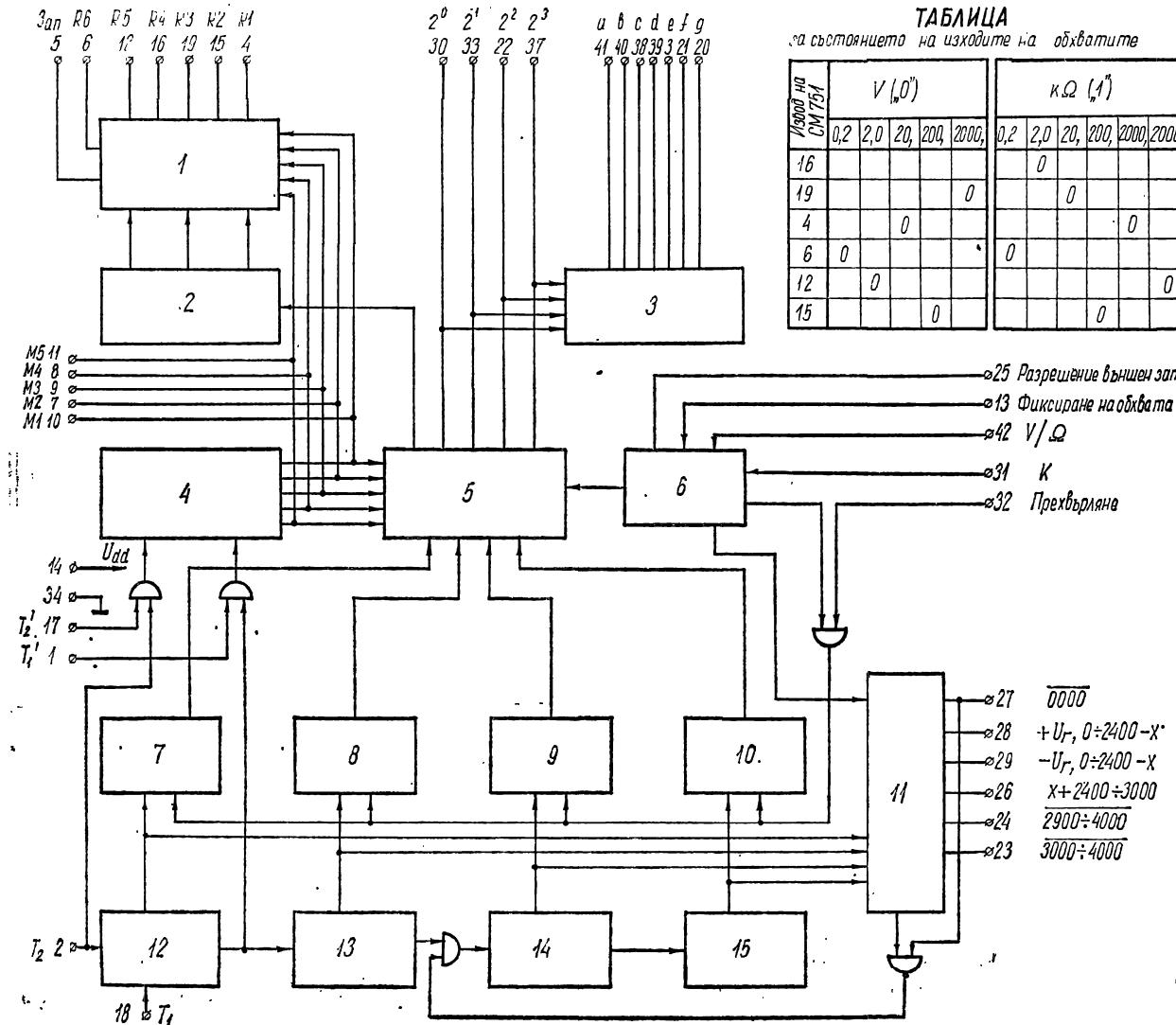

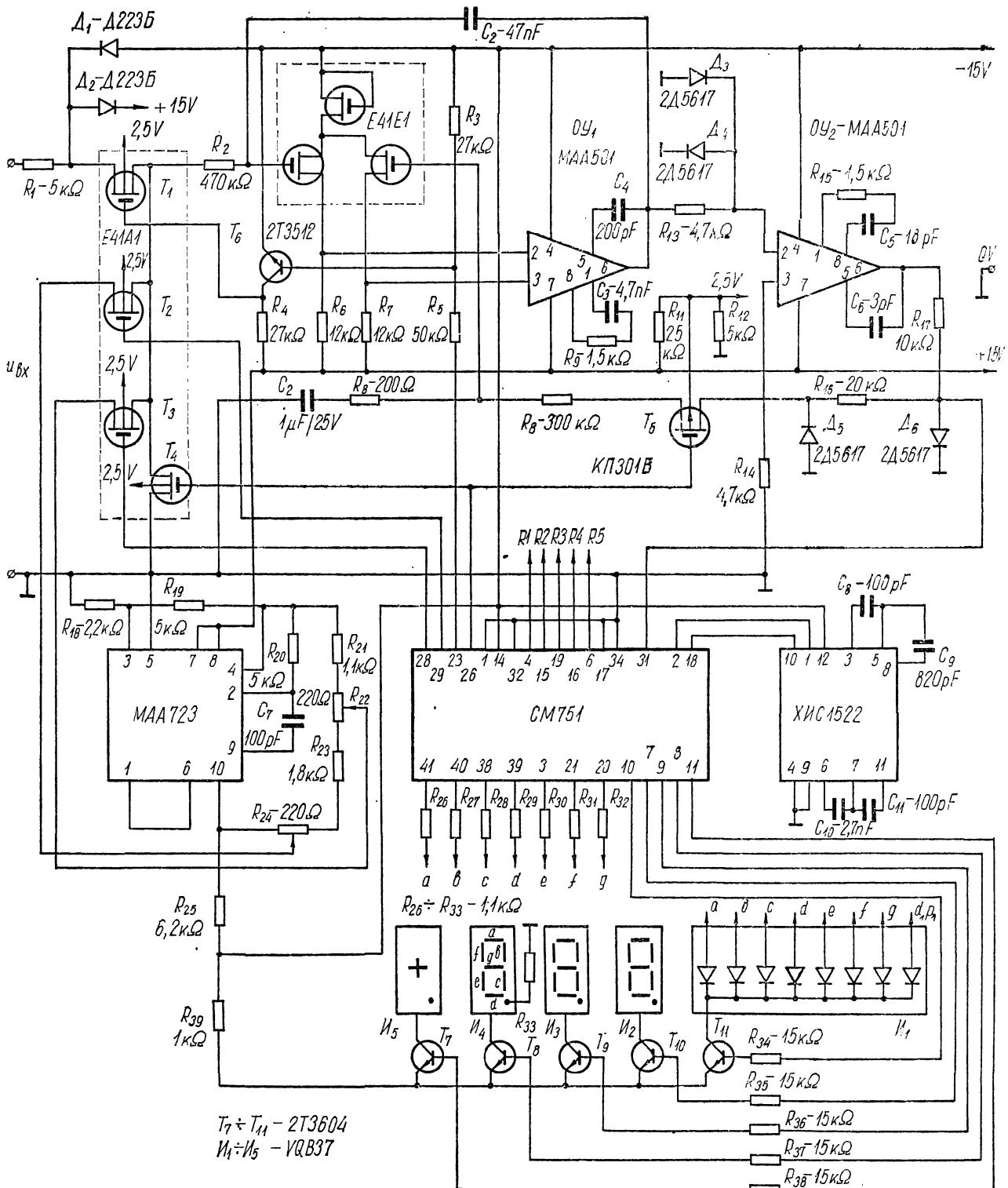

Фиг. 2

се извършва първото интегриране на входното напрежение $U_{\text{вх}}$, като кондензаторът на интегратора се зарежда до напрежение, пропорционално на входното. През третата фаза на входа на интегратора се подава известно постоянно опорно напрежение с поляритет, обратен на $U_{\text{вх}}$, което разрежда интегриращия

кондензатор. Времето за разреждане на интегриращия кондензатор е пропорционално на стойността на входното напрежение и се определя с компаратор. Понеже продължителността на втората фаза се определя от фиксиран брой импулси (например 1000), подавани от тактов генератор, броят на импулсите, преbroени през третата фаза, съответствува на входното напрежение. Преbroените импулси се индицират в цифров вид. По време на първата

фаза, следваща непосредствено след третата, входът на интегратора се дава накъсо и всички дрейфове (на пример разбалансиране на интегратора и компаратора, температурен дрейф и др.) се запомнят с помощта на кондензатор и след това автоматично се подават с обратен знак към входа на интегратора по време на следващите две фази. По този начин се получава автоматично нулиране и компенсация на дрейфа.

Блоковата схема на CM 751 е по-

казана на фиг. 1, а в таблицата е дадено състоянието на изходите за обхватите. Броите 12, 13 и 14 съдържат по 4 тригера и имат съкращен цикъл на броене до 10, а броите 15 — до 4, така че всички броици осигуряват 4000 устойчиви състояния. Буферната памет (блокове 7+10) служи за запазване на моментното състояние на основния броич при вътрешно изработване или външно подаване на прехвърлящ импулс (краче 32). Броятът за мултиплексора 4 е с цикъл на броене 5, така че цифровият мултиплексор 5* последователно разрешава преминаването на информациите от 7+10 и тригера за знака към изходите $2^0 + 2^3$ и сегментните изходи $a+g$.

Броятът за обхватите 2 е реверсиен и е съществуващо веднага от позиционите му състояния. Той се управлява от блок 6 и сменя състоянието си при неподходящ обхват за измерваната величина. При подаване на логическа 1 към вход «Фиксиране на обхват» (краче 13) се фиксира обхватът, на който се намира броицът.

В блок 6 се формира и сигнал «Разрешение външен запис», който регистрира, че измерването е извършено на най-подходящия обхват (краче 25). При несъответствие на състоянието на броицата на обхватите

то си в необходимата посока. Едва когато измерването се извърши при най-подходящия обхват, се получава сигнал, разрешаващ записа на информациите от измерването ($2^0 + 2^3$ и сегментните $a+g$) във външна памет или печатащо устройство.

Режим на единично измерване може да се реализира чрез извод 27 на схемата. Той е едновременно вход и изход, регистриращ състоянието 0000 на основния броич и вход, а същевременно разрешава преминаването на волтметъра от състояние на компенсация на дрейфа към първия интегриращ период.

Входът на схемата V/Ω заедно с дефинирането на разрешените състояния на броицата за обхватите 2 променя и начинна на дешифриране на състоянието на същия броич към изходите, управляващи превключвателите за обхватите в аналоговата част. Състоянието на броицата 2 се регистрира посредством положението на десетичната запетая, появяваща се едновременно с един от петте мултиплексорни такта (четири цифрови и един знаков). Нулевото състояние на изходите от мултиплексорните тактове и сегментите $a+g$, разрешава съответно светенето на съответния разред и сегменти.

Допълнителните тактови входове T_1' и T_2' на мултиплексора заедно с изхода 0000 позволяват тази схема да се използва за преобразуване

на 4 осмици) може да се получи на всеки обхват при режим на фиксиран обхват и само на най-големия обхват при нефиксирани състояния.


Принципната схема на уреда е показвана на фиг. 2. Аналоговата част включва електронните превключващи елементи $T_1 + T_4$ (MOS IC E41A1), интегратора, съставен от MOS диференциален усилвател E41E1 (включен като симетричен сорсъс повторителя) заедно с операционния усилвател MAA501 и компаратора, реализиран с MAA501.

Двуполярен източник на опорни напрежения $+U_r$, $-U_r$ е реализиран с линейната интегрална схема MAA723.

Целият уред се управлява със специализираната MOS IC CM 751, която изработва всички управляващи сигнали за електронните ключове и цифровата индикация от сегментен тип. Последната е реализирана с индикационните светодиоди VQB 37 (или VQB 71/73 при промяна на схемите на индикация). За тактов генератор е използвана хибридната интегрална схема ХИС 1522, генерираща две взаимно отместени поредици отрицателни импулси с период $\approx 80 \mu s$.

Благодарение на използваната трифазна организация на аналогово-цифровия преобразувател, той има много висока точност на преобразу-

Съдържание на броицата

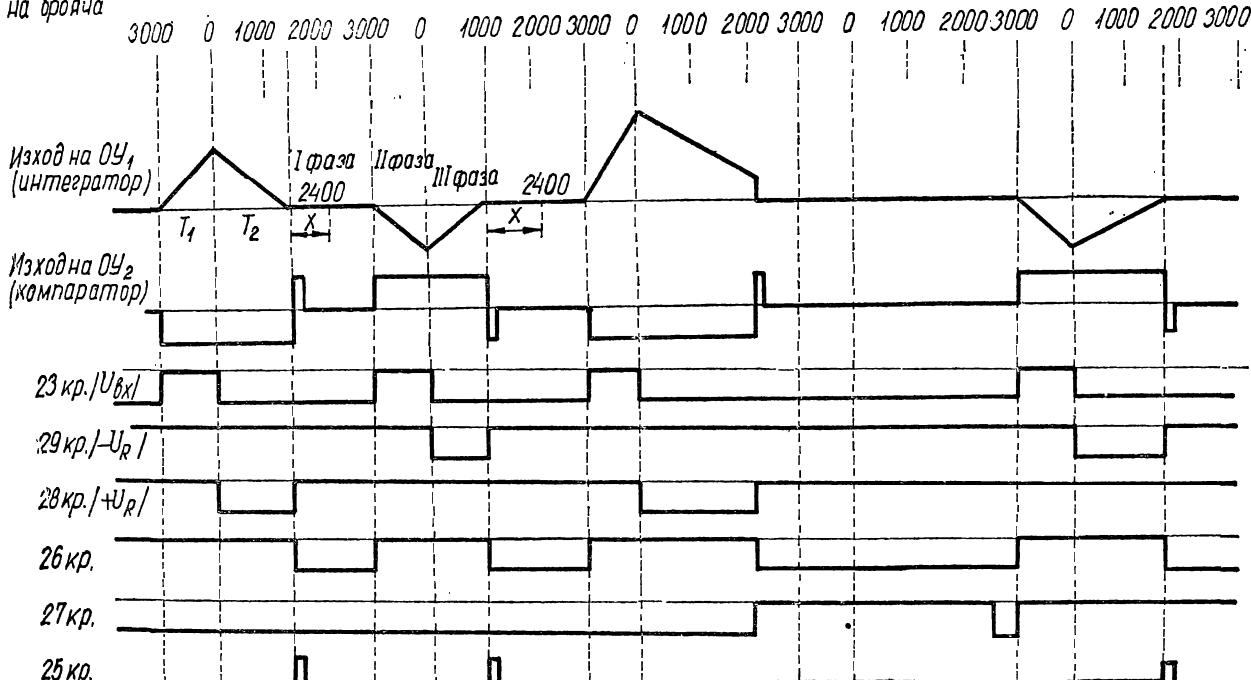

Фиг. 3

2 и стойността на измерваното напрежение (при режим на нефиксирани обхват), броятът на обхватите последователно променя състоянието

* По-подробна информация за мултиплексорите (дейта-селекторите) може да се намери в статията «Динамична индикация» — кн. 9/78 г. на списанието.

на импулси и с ниска честота. Освен това чрез тях може да се реализират мултиметри на принципи, различни от двойноинтегриращия, а така също броици и честотометри. Това става, като се използва възможността за прехвърляне съдържанието на броите 12+15 в буферната памет 7+10 с подаване на логическа 1 на вход «Прехвърляне» (краче 32).

Индикация за претоварване (све-

ване (грешка по-малка от едно деление на младшия разред) при промяна на околната температура с $\pm 20^\circ C$ и на захранващото напрежение $\pm 15\%$.

Изяснено беше, че първата фаза на преобразувателя осъществява периодична компенсация на дрейфа. По време на тази фаза (вж. фиг. 2 и фиг. 3) CM 751 осигурява отпуснато състояние на транзисторите T_4 и T_5 , така че активната система интегра-

топ-компаратор е обхваната от отрицателна обратна връзка. При това положение кондензаторът C_1 се зарежда до напрежение, равно на напрежението на разбаланс на затворената система със свързан накъсо вход, а напрежението на изхода на интегратора, контролирано от компаратора, има нулева стойност.

По време на втората фаза на преобразувателя се извършва първият интегриращ период с продължителност T_1 . В края на този период изходното напрежение на интегратора ще има стойност

$$U_C = \frac{U_{\text{вх}} \cdot T_1}{RC}, \quad (1)$$

където

$U_{\text{вх}}$ е входното напрежение, приложено на входа на преобразувателя;

R — входният резистор;

C — интегриращият кондензатор на интегратора.

Тази фаза се осъществява при отпущен ключов елемент T_1 .

По време на третата фаза (период на второто интегриране — T_2) на входа на интегратора се подава опорно напрежение с поляритет, обратен на $U_{\text{вх}}$, така че изходното напрежение на интегратора намаля-

ва с точно определена скорост, при което в края на тази фаза то придобива отново нулева стойност. За промяната на напрежението на изхода на интегратора при тази фаза може да се напише:

$$\Delta U_C = -\frac{U_r \cdot T_2}{R \cdot C}. \quad (2)$$

Чрез приравняване на равенствата (1) и (2) се установява връзката

$$U_{\text{вх}} = -U_r \cdot \frac{T_2}{T_1}.$$

Вижда се, че стойността на входното напрежение $U_{\text{вх}}$ може да се определи от продължителността на втория интегриращ период T_2 , по чието време в предварително нулиран брояч в СМ 751 са натрупани N на брой импулси с тактова честота.

При подходящо подбрано съотношение между R , C и U_r , броят на натрупаните импулси може да покаже непосредствено големината на измерваното напрежение $U_{\text{вх}}$.

Временните диаграми на управляващите импулси, получени от СМ 751, както и процесите в системата интегратор-компаратор по време на измерване се виждат на фиг. 3. Тук са показани и някои допълнителни възможности, които осигуряват ин-

тегралната схема СМ 751:

— възможност за непрекъснато измерване или режим на единично измерване с външен старт, чрез извод 27 на схемата;

— автоматично избиране на един от 5-те обхвати, реализирани с входен делител или предусилвател;

— автоматична индикация на поляритета на измерваното напрежение;

— мултиплексно извеждане на показанието във ВСД код ($2^0 + 2^3$);

— фиксиране на определен обхват;

— автоматична индикация на препълването;


— сигнал за извършено измерване на най-подходящия обхват, разрешаващ запис във външни устройства.

Описаният цифров волтметър се захранва с постоянни напрежения $+15$ и -15 V и консумира сумарно от двете напрежения по-малко от 100 mA.

Поради това, че компенсирането на дрейфа и нулирането е автоматично, настройката се свежда до калибиране на пълната скала за $+2,399$ V и $-2,399$ V с помощта на потенциометрите R_{24} и R_{22} .

Размерите на уреда са $90 \times 60 \times 40$ mm.

Инж. Славейко НЕЙЧЕВ
Радослав ХРИСТОВ

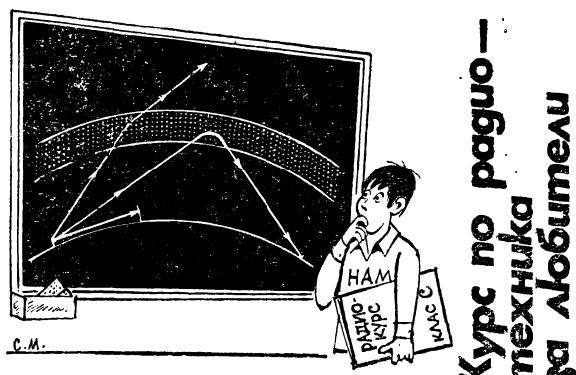

РАДИОВЪЛНИ

Радиовълната е форма на електромагнитно излъчване, която в свободното пространство се движи със скоростта на светлината — $300 \cdot 10^8$ m/s.

Основните параметри са честотата на излъчената енергия f и дължина на вълната λ . В радиосъобщенията се работи изключително с честотата f , но при изчисления на антени, вълноводи и др. е необходимо да се ползва λ .

Съотношението между честотата f и дължината на вълната λ е

$$\lambda(\text{метри}) = \frac{\text{Скоростта на разпространението (m/s)}}{f(\text{Hz})}$$

$$\lambda(\text{метри}) = \frac{300 \cdot 10^8 (\text{m/s})}{f(\text{Hz})} = \frac{300}{f(\text{MHz})}.$$

Примери:

1. Каква е дължината на радиовълна с честота 2 MHz?

$$\lambda = \frac{300}{2} = 150 \text{ m.}$$

2. Обратно — при дадена дължина на вълната да се определи честотата. Ако $\lambda=3$ m каква е честотата?

$$f(\text{MHz}) = \frac{300}{3} = 100 \text{ MHz.}$$

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РАДИОВЪЛНИТЕ

Излъчената от една антена радиовълна се отдалечава с постоянна скорост под формата на концентрични

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РАДИО-ВЪЛНИТЕ