

Hi-Fi-домашно-студийна техника

С настоящата статия поставяме началото на нова рубрика „Hi-Fi — домашно-студийна техника“. Най-близката задача, която си поставяме, е да създадем поредица от изделия, с които да се оформят два комплекта за домашно озвучаване.

Първият комплект ще бъде предназначен за слушатели със средни изисквания и ще носи наименованието „Audio 20“.

Негови елементи ще бъдат стереограмофон „Audiophon 20“, стереоусилвател „Audiowatt 20“ с изходни мощности  $2 \times 10 \text{ W}$  и две озвучителни двулентови тела „Audiovox 20“. Материалите, които ще бъдат използвани за изработване на този комплект, ще бъдат изцяло български или такива, които свободно се намират на нашия пазар. Отделните елементи от комплекта „Audio 20“ ще бъдат публикувани, така, че и желаещите с малък опит в изработването на подобни изделия да бъдат в състояние да ги изпълнят.

Вторият комплект ще отговаря по своите показатели на DIN 45500 Hi-Fi-домашно-студийна техника и е предназначен за слушателите с високи изисквания.

Неговото наименование ще бъде „Audio 60“ и ще се състои от стереограмофон „Audiophon 60“, стереоусилвател  $2 \times 30 \text{ W}$  „Audiowatt 60“ и две трилентови озвучителни тела „Audiovox 60“. За изработването на комплекта „Audio 60“ ще бъдат използвани редица вносни материали, тъй като у нас те не се произвеждат или не се продават.

Към двата комплекта до този момент липсват УКВ стрепотунери и стереомагнетофони, изработката на които е свързана с много трудности, но въпреки това ще посрещнем с удовлетворение инициативи за изработването на подобни изделия, с което да се разширят комплектите „Audio 20“ и „Audio 60“.

инж. К. СТАТЕЛОВ—НИПКИРЕ

Транзисторен стереоусилвател „Audiowatt 20“

Интересът на редица читатели към самостоятелна изработка на универсален стереоусилвател с транзистори в последно време рязко се повиши. Причината трябва да се търси в повишените изисквания на слушателите към качествата на съставните елементи на комплекта за домашно озвучаване и в липсата на подобно изделие на нашия пазар. Универсалният стереоусилвател „Audiowatt 20“ е основно звено от комплекта за домашно озвучаване в предлаганата програма „Audio 20“, която включва още електрически грамофон „Audiophone 20“ и двулентово озвучително тяло „Audiovox 20“. Към него може да бъдат включени за усиление 4 вида звукоизточници: магнетофон, грамофон, радио и микрофон, а към изходите му — озвучителни тела и динамични слушалки.

Механичната част на „Audiowatt 20“ е създадена така, че представлява лесно решима задача в домашни условия. Всички детайли може да се изработят с елементарни инструменти. Електрическите вериги са решени така, че не се налага подбор на транзистори или употреба на елементи с малки толеранси. Почти всички елементи са разположени на една печатна платка, а количеството на външните проводникови връзки е минимално. Описанието и съветите към изпълнителите за изработката на „Audiowatt 20“ са достатъчно подробни и изчерпателни.

Именно затова считаме, че в изработката на универсалния транзисторен сте-

реоусилвател „Audiowatt 20“ може да се впуснат много любители, които имат особени познания в височестотната техника. Да се надяваме, че това са качества, които нашите читатели търсят и ще оценят.

Техническа характеристика на „Audiowatt 20“

- Номинална изходна мощност  $2 \times 10 \text{ W}$
- Музикална изходна мощност  $2 \times 15 \text{ W}$
- Честотна характеристика при 1 V изходно напрежение  $20 \div 20000 \text{ Hz}$
- Неравномерност на честотната характеристика  $\leq 1,5 \text{ dB}$
- Коефициент на хармоничните изкривявания при 1 W за 1000 Hz  $\leq 0,3\%$   
5 W за 1000 Hz  $\leq 0,4\%$   
10 W за 1000 Hz  $\leq 0,6\%$
- Брой на входовете 4
- Номинални входни напрежения  
микрофон  $\leq 5 \text{ mV}/47 \text{ k}\Omega$   
радио  $\leq 5 \text{ mV}/47 \text{ k}\Omega$   
магнетофон  $\leq 300 \text{ mV}/100 \text{ k}\Omega$   
грамофон  $\leq 5 \text{ mV}$  (капацитивно приспособен)
- Номинално товарно съпротивление 4  $\Omega$
- Ниво на фона  $\leq -50 \text{ dB}$
- Регулатори на честотната характеристика — ветрилообразни
- Степен на регулация при 50 Hz  $\geq \pm 15 \text{ dB}$   
при 15000 Hz  $\geq \pm 15 \text{ dB}$

- Прослушаване между каналите за 1000 Hz  $\geq -30 \text{ dB}$
- Стереобаланс  $+6 \text{ dB}$
- Захранващо напрежение 220 V 50 Hz
- Консумация (според изходната мощност) до 50 VA
- Размери (без краката)  $400 \times 220 \times 100 \text{ mm}$
- Тегло  $\leq 5,5 \text{ kg}$
- Използувани полупроводникови прибори:  
4  $\times$  SFT308, 8  $\times$  SFT353, 2  $\times$  SFT322, 2  $\times$  G322N, 4  $\times$  SFT214, 2  $\times$  SFR135
- Цена на използваните материали 190 лв.

Електрическа част

Пълната електрическа схема на „Audiowatt 20“ е дадена на фиг. 1. По своето функционално предназначение тя може да се раздели на 5 самостоятелни части: превключващи вериги, предусилвател, коригиращ усилвател, усилвател на мощност и захранване.

1. Превключващи вериги



Към стереоусилвателя „Audiowatt 20“ може да бъдат подадени 4 усилвани сигнала от 4 различни звукоизточника: микрофон, радио, грамофон и магнетофон. Изборът на звукоизточника се извършва с помощта на галетен превключвател 2  $\times$  8 положения, който изпълнява и функцията на превключвател за моно-стерео работа.

Всяко първо положение от избрания звукоизточник е в положение стерео, а следващото — моно. По този начин е дадена възможност да бъде излъчена монопрограма от двата канала. Входовете за м-крофон и за радио ходят пряко до предусилвателя, а този на магнетофона — през съпротивителни делители, осъществени чрез резисторите

шум и нечувствителност към външни смущения, които са резултат на ниския входен импеданс.

В по-нататъшните разглеждания ще се спираме само на левия канал, елементите в който са означени с числа от 1 до 99. Десният канал е напълно идентичен на левия и елементите носят еднакви означения, увеличени със 100,

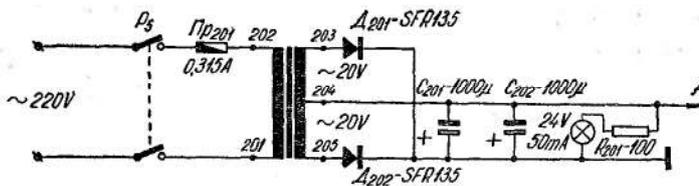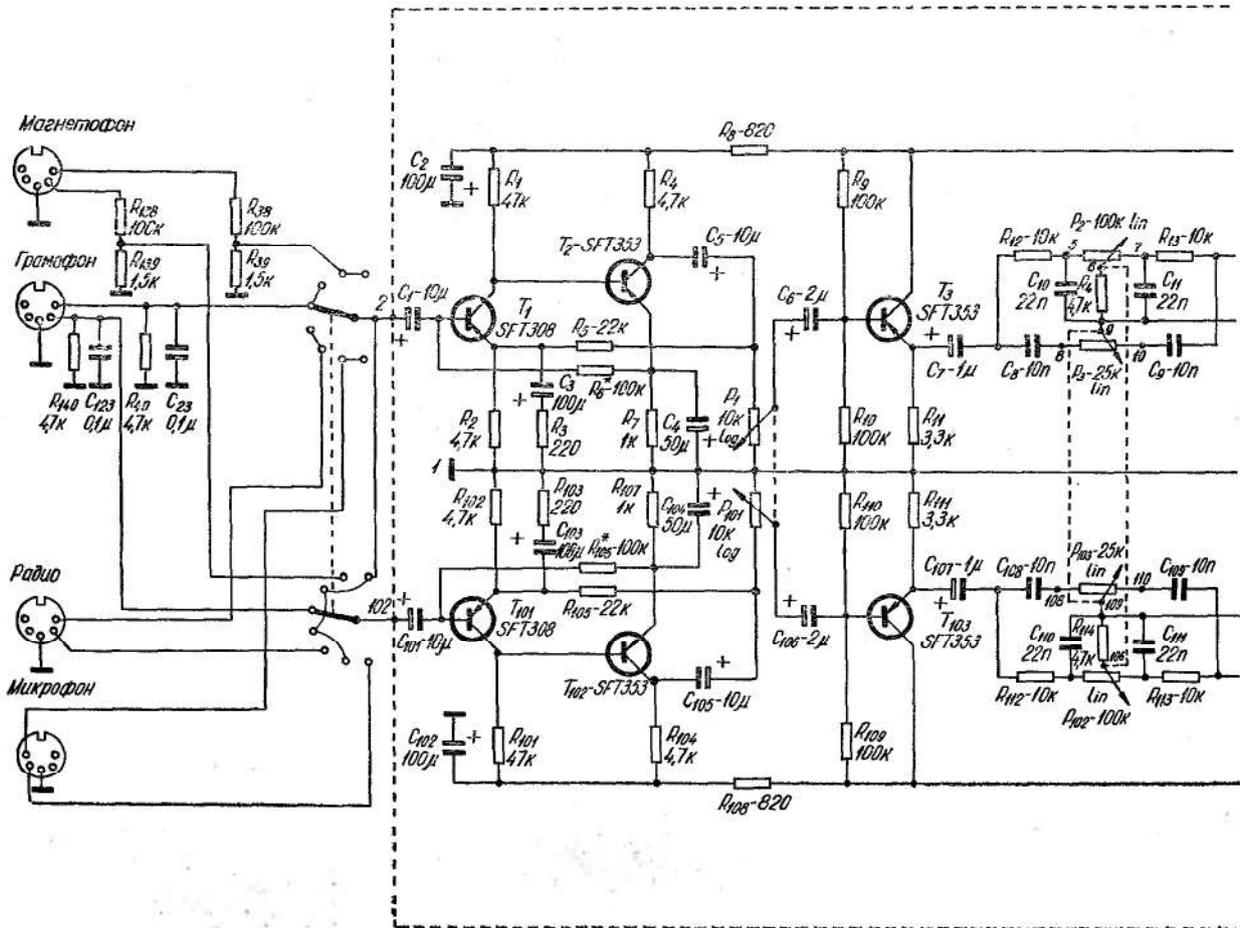и фазови изкривявания. За първи транзистор е използван SFT318, който в момента е най-добрият наш транзистор по отношение на шума. Колекторният му ток  $I_{C1}$  е избран оптимално по отношение на усилване и шум.  $R_1$  и  $R_4$  са работните съпротивления на  $T_1$  и  $T_2$ , а  $R_8$  и  $C_2$  представляват филтър за захранващото напрежение на



$R_{99}$ ,  $R_{89}$ ,  $R_{188}$ ,  $R_{189}$ . Последните намаляват нивото на сигнала около 60 пъти. В превключващите вериги заслужава да се обърне внимание на capacitивното приспособяване на кристалната доза. Читателите, които желаят, могат да намерят подробно теоретично третиране по този въпрос в кн. 7 от 1969 г. на сп. „Радио и телевизия“. Тук ще посочим само предимствата на това приспособяване, а именно: нисък собствен

т. е. от 101 до 199. Елементите, общи за двата канала, имат означения с основа 200.

## 2. Предусилвател

Предусилвателят на „Audiowatt 20“ е изпълнен с транзисторите  $T_1$ —SFT308 и  $T_2$ —SFT353. Двата транзистора работят в схема с ОЕ. Галваничното им свързване е най-доброто решение от гледна точка на топлинна стабилност, честотни


транзисторите  $T_1$  и  $T_2$ . Колекторният ток на  $T_2$ — $I_{C2}$  създава върху  $R_7$  и  $C_4$  преднапрежение за  $T_2$ , което се подава през  $R_6^*$  на базата на  $T_1$ . Тази верига представлява постояннотокова обратна връзка, която заедно с  $R_7$  стабилизира работната точка на предусилвателя. Именно затова той не е чувствителен към изменението на температурата и не изисква подбор на транзисторите, които могат да имат усилване по ток  $\beta$

в границите от 30 до 300. Разбира се, по-голямо  $\beta$  е желателно — особено за  $T_2$ .

От изхода на предусилвателя през  $C_5$  до емитера на  $T_1$  с помощта на  $R_5$ ,  $R_3$  и  $C_3$  е осъществена дълбока отрицателна обратна връзка, която значително намалява нелинейните изкривявания. Цялостното усилване на предусилвателя

не е известно в литературата под наименованието активен Вакхандал. Транзисторът  $T_3$ —SFT353 работи в схема с ОК и по този начин е осигурено високо входно и ниско изходно съпротивление. Първото е необходимо за малкото натоварване на предусилвателя, а второто създава предпоставки за добра работа на коректора. Повдига-

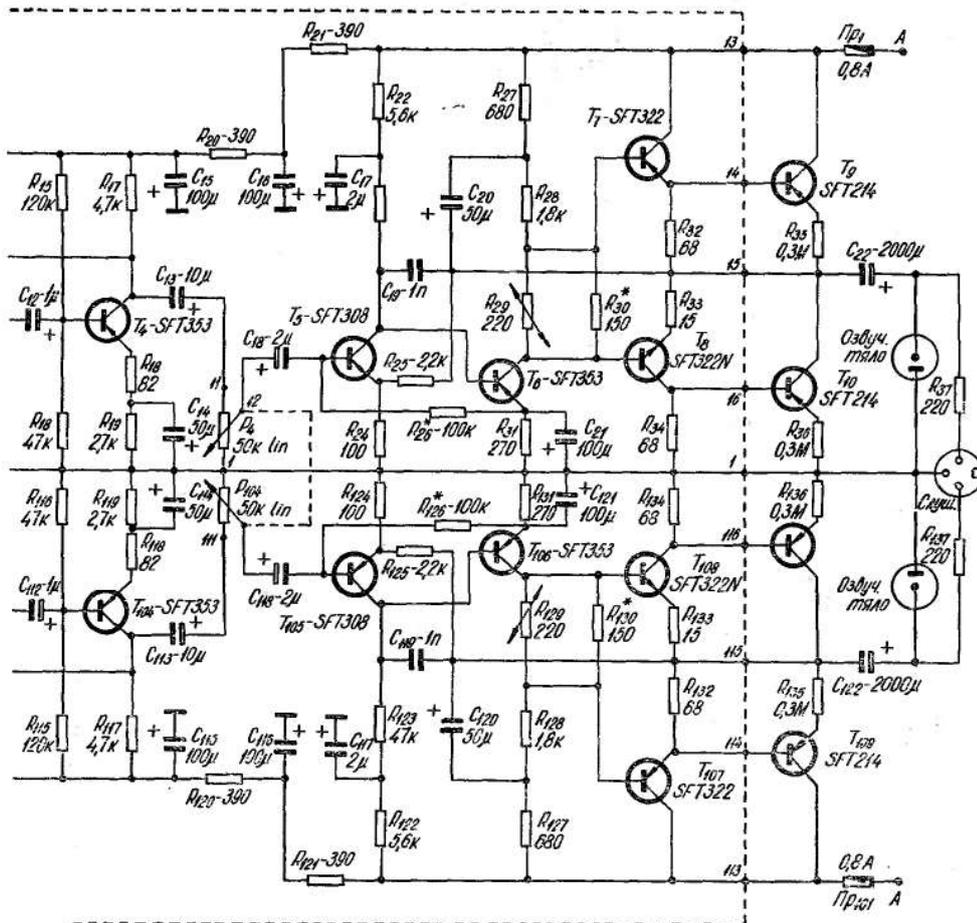на сп. „Радио и телевизия“. Неговото подробно описание е дадено в кн. 5 и 6 от 1971 година. Тук ще споменем само, че то е безтрансформаторно, квазикомплементарно стъпало, изпълнено с транзисторите:  $T_5$ —SFT308,  $T_6$ —SFT353,  $T_7$ —SFT322,  $T_8$ —SFT322N,  $T_9$ —SFT214 и  $T_{10}$ —SFT214. Усилването по напрежение се осъществява от тран-



е около 100 (40 dB). Работната точка на транзисторите  $T_1$  и  $T_2$  се настройва с  $R_6^*$ . На този въпрос ще се спрем по-подробно, при разглеждане настройката и пускането на усилвателя.

След предусилвателя е поставен регулаторът за усилване, който е изпълнен със стереопотенциометъра  $P_1=10 \text{ k}\Omega/\log$ . Логаритмичната крива при този потенциометър е необходима за получаване на равномерно повдигане и намаляване на субективното усилване в зависимост от ъгъла на завъртане на оста.

### 3. Коректорен усилвател

За независимото повдигане или срязване за ниските и високите честоти в „Audiowatt 20“ се използва коректорен усилвател. Неговото схемно реше-

ние е известно в литературата под наименованието активен Вакхандал. Транзисторът  $T_3$ —SFT353 работи в схема с ОК и по този начин е осигурено високо входно и ниско изходно съпротивление. Първото е необходимо за малкото натоварване на предусилвателя, а второто създава предпоставки за добра работа на коректора. Повдига-

нето или срязването на ниските и високите честоти се осъществява чрез честотно зависимите обратни връзки в транзистора  $T_4$ —SFT353. Потенциометрите  $P_2=100 \text{ k}\Omega$  и  $P_3=25 \text{ k}\Omega$  са с линейни характеристики.  $R_{20}$ ,  $R_{21}$ ,  $C_{15}$  и  $C_{16}$  представляват филтър за запазването на напрежение на коректорния усилвател.

След коректорния усилвател сигналът постъпва през  $C_{18}$  на линеен стереопотенциометър  $P_4=50 \text{ k}\Omega$ , в който двата канала са запоели обратно. При завъртане на потенциометъра в ладена посока нивото в единия канал се увеличава, а в другия се намалява и обратно.

### 4. Усилвател на мощност

Усилвателят на мощност в „Audiowatt 20“ е добре познат на читателите

на сп. „Радио и телевизия“. Неговото подробно описание е дадено в кн. 5 и 6 от 1971 година. Тук ще споменем само, че то е безтрансформаторно, квазикомплементарно стъпало, изпълнено с транзисторите:  $T_5$ —SFT308,  $T_6$ —SFT353,  $T_7$ —SFT322,  $T_8$ —SFT322N,  $T_9$ —SFT214 и  $T_{10}$ —SFT214. Усилването по напрежение се осъществява от тран-

зисторите  $T_5$  и  $T_6$ , а стойността му зависи от дълбочината на отрицателната обратна връзка, осъществена с елементите  $R_{24}$  и  $R_{25}$ . Пред вид на това, че начинът на работа на този вид стъпала многократно е описван на страниците на списанието, а енергийният баланс не са били третиран, ще се спрем на тях по-подробно.

Ако приемем стойността на запазването на напрежение да бъде  $U_{zax}$  (напрежението между точките I и A, върху всеки от крайните транзистори  $T_9$  и  $T_{10}$  напрежението ще бъде  $\frac{1}{2} U_{zax}$ . Върховата стойност на изходното напрежение в този случай ще бъде дадена с израза

$$U_{изх. \text{ врх}} = \frac{U_{zax}}{2} - U_{CE \text{ sat}} - U_{RE},$$

където

$U_{CE sat}$  е остатъчното напрежение на крайните транзистори при номинален колекторен ток;  $U_{RE}$  — напрежението върху емитерните съпротивления ( $R_{85}$  или  $R_{86}$ ) в крайните транзистори при протичане на номиналния колекторен ток.

За германиеви транзистори стойността на  $U_{CE sat}$  се движи между 0,2 и 0,4 V, докато при силициевите тя е много по-висока — от порядъка на 1 до 2 V.

При чисто омично натоварване на крайното стъпало върховата стойност на изходния ток ще бъде дадена с израза

$$I_{изх. върх} = \frac{U_{изх. върх}}{R_T}$$

При възбуждане на крайното стъпало със синусоидален сигнал средната стойност на максималната синусоидална изходна мощност ще бъде дадена с израза

$$P_{изх. max} = \frac{1}{2} U_{изх. върх} \cdot I_{изх. върх} = \frac{1}{2} \left( \frac{U_{зак} - U_{CE sat} - U_{RE}}{R_T} \right)^2 = \frac{(U_{зак} - 2 U_{CE sat} - 2 U_{RE})^2}{8 R_T}$$

Върховата стойност на максималната синусоидална изходна мощност в този случай е

$$P_{изх. върх} = 2 P_{изх. max} = \frac{(U_{зак} - 2 U_{CE sat} - 2 U_{RE})^2}{4 R_T}$$

Намалението на  $R_T$ , както се вижда от последните две формули, води до нарастване на  $P_{изх. max}$  и  $P_{изх. върх}$ . Средната стойност на консумираната мощност от захранващия източник е

$$P_{зак} = U_{зак} I_{зак} = \frac{U_{зак}}{\pi R_T} \left( \frac{U_{зак}}{2} - U_{CE sat} - U_{RE} \right)$$

Ако пренебрегнем  $U_{CE sat}$  и  $U_{RE}$ , максималният теоретичен коефициент на полезно действие ще бъде

$$\eta_0 = \frac{P_{изх. max}}{P_{зак}} = \frac{\pi}{4} = 78,5\%$$

В действителност коефициентът на полезно действие се определя от израза

$$\eta_1 = \frac{\pi}{4} \left( 1 - 2 \frac{U_{CE sat} + U_{RE}}{U_{зак}} \right)$$

и се движи около 60%.

Може да се намери, че средната мощност, която трябва да разсее всеки транзистор при възбуждане със синусоидален сигнал, е

$$P_C = \frac{U_{изх. върх}}{2 R_T} \left( \frac{U_{зак}}{\pi} - \frac{U_{изх. върх}}{2} \right)$$

Тя има максимум не при максималната отдадена мощност, а при мощност, отговаряща на изходно напрежение:

$$U_{изх} = \frac{2}{\pi} U_{изх. върх} \approx 0,65 U_{изх. върх}$$

При това положение  $P_C$  има стойността

$$P_C = \frac{1}{4\pi^2} \cdot \frac{U_{зак}^2}{R_T} \approx 0,2 P_{изх. max}$$

Последните две формули показват, че транзисторите са максимално натоварени при положение, че усилвателят е възбуден с около 65% и отдава върху товарното съпротивление около 40% от номиналната си мощност. В този случай транзисторите трябва да разсеят мощността, която е приблизително 20% от максималната изходна мощност.

Дотук беше разгледан случаят, когато усилвателят е възбуден със синусоидален сигнал. При практическата работа обаче чисто синусоидални сигнали се срещат съвсем рядко. Ето защо ще разгледаме най-тежкия случай, когато усилвателят е лимитиран напълно. В този случай крайното стъпало е възбудено с правоъгълен сигнал и мощността, която то отдава върху товара, е

$$P_{изх. пр} = 2 P_{изх. max} = P_{изх. върх},$$

а консумираната мощност

$$P_{зак. пр} = \frac{\pi}{\sqrt{2}} P_{зак}$$

Максималната стойност на мощността, която трябва да разсее всеки транзистор, е с около 30% по-голяма:

$$P_{C пр} = \frac{1}{32} \frac{U_{зак}^2}{R_T} = 0,25 P_{изх. max}$$

Усилвателите за домашно-студийна техника (*Hi-Fi*) са предназначени предимно за възпроизвеждане на музика и гонор. Именно затова представлява интерес понеденето им при възбуждане с подобен сигнал. Както показват редица измервания при пълно лимитирана реч, мощността, която трябва да разсеят транзисторите, е около 13%, а тази при неенкривена музикална програма — около 10% от максималната изходна мощност.

От описаното дотук може да се направи заключение, че мощността, която трябва да разсеят крайните транзистори при възбуждане с музика и говор, е значително по-малка от тази при възбуждане със синусоидален сигнал. Това ни дава основание при конструирането на усилватели за домашно озвучаване да оразмерим охладителите по-икономично.

Накрая е необходимо да се отбележи, че при определянето на  $P_C$  сме предполагали, че граничната честота на транзисторите  $f_T$  е много по-висока от най-ниската честота на пренасяната лента:

$$(f_T)_{min} \geq h_{21E} f_{max}$$

където  $h_{21E}$  е усилването по ток на транзистора в схема с ОЕ при 1 kHz.

При транзисторите с ниска гранична честота (каквито са всички германиеви транзистори) се получава увеличаване на мощността, която трябва да разсеят те при високи честоти (виж кн. 6 от 1971, стр. 180 на списанието). Получава се така, че за част от периода на двата транзистора са отпуснени и през тях преминава ток, ограничен единствено

от  $R_E$  ( $R_{85}$  и  $R_{86}$ ). Това трябва да се има пред вид при измерване на крайния стъпала с германиеви транзистори. Измерването на честотната им характеристика при пълна мощност е невъзможно, тъй като това би довело до претоварване на крайните транзистори и до тяхното изгаряне.

## 5. Захранване

Захранването на „Audiowatt 20“ е нестабилизирано. Мрежовото напрежение се подава чрез дъно превключване през предизвителя  $Pr_{201}$  на първичната намотка на трансформатора. Изправянето на напрежението е дупълтно и се осъществява с диодите  $D_{201}$  и  $D_{202}$  — SFR135. За филтриране на захранващото напрежение са използвани два кондензатора по 1000  $\mu F/50 V$ , означени в схемата с  $C_{201}$  и  $C_{202}$ . Тъй като захранващото напрежение на празен ход е по-голямо от напрежението на използваната крушка за индикация „включено-изключено“, налага се към нея да бъде серийно включено съпротивлението  $R_{201} = 100 \Omega$ .

## 6. Обща спецификация

**Резистори** (тип МЛТ или РГВ):

$R_1, R_{101}$	— 4, k $\Omega$ /125–250 mW
$R_2, R_{102}$	— 4,7 k $\Omega$ /125–250 mW
$R_3, R_{103}$	— 220 $\Omega$ /125–250 mW
$R_4, R_{104}$	— 4,7 k $\Omega$ /125–250 mW
$R_5, R_{105}$	— 22 k $\Omega$ /125–250 mW
$R_6, R_{106}$	— 100 k $\Omega$ /125–250 mW
$R_7, R_{107}$	— 1 k $\Omega$ /125–250 mW
$R_8, R_{108}$	— 820 $\Omega$ /125–250 mW
$R_9, R_{109}$	— 100 k $\Omega$ /125–250 mW
$R_{10}, R_{110}$	— 100 k $\Omega$ /125–250 mW
$R_{11}, R_{111}$	— 3,3 k $\Omega$ /125–250 mW
$R_{12}, R_{112}$	— 10 k $\Omega$ /125–250 mW
$R_{13}, R_{113}$	— 10 k $\Omega$ /125–250 mW
$R_{14}, R_{114}$	— 4,7 k $\Omega$ /125–250 mW
$R_{15}, R_{115}$	— 120 k $\Omega$ /125–250 mW
$R_{16}, R_{116}$	— 47 k $\Omega$ /125–250 mW
$R_{17}, R_{117}$	— 4,7 k $\Omega$ /125–250 mW
$R_{18}, R_{118}$	— 82 $\Omega$ /125–250 mW
$R_{19}, R_{119}$	— 2,7 k $\Omega$ /125–250 mW
$R_{20}, R_{120}$	— 390 $\Omega$ /125–250 mW
$R_{21}, R_{121}$	— 390 $\Omega$ /125–250 mW
$R_{22}, R_{122}$	— 5,6 k $\Omega$ /125–250 mW
$R_{23}, R_{123}$	— 47 k $\Omega$ /125–250 mW
$R_{24}, R_{124}$	— 100 $\Omega$ /125–250 mW
$R_{25}, R_{125}$	— 2,2 k $\Omega$ /125–250 mW
$R_{26}, R_{126}$	— 100 k $\Omega$ /125–250 mW
$R_{27}, R_{127}$	— 680 $\Omega$ /125–250 mW
$R_{28}, R_{128}$	— 1,8 k $\Omega$ /125–250 mW
$R_{29}, R_{129}$	— 220 $\Omega$ TNK
$R_{30}, R_{130}$	— 150 $\Omega$ /125–250 mW
$R_{31}, R_{131}$	— 270 $\Omega$ /125–250 mW
$R_{32}, R_{132}$	— 68 $\Omega$ /125–250 mW
$R_{33}, R_{133}$	— 15 $\Omega$
$R_{34}, R_{134}$	— 68 $\Omega$ /125–250 mW
$R_{35}, R_{135}$	— 0,3 $\Omega$ /4000 mW жич.
$R_{36}, R_{136}$	— 0,3 $\Omega$ /4000 mW жич.
$R_{37}, R_{137}$	— 220 $\Omega$ /125–250 mW
$R_{38}, R_{138}$	— 100 k $\Omega$ /125–250 mW
$R_{39}, R_{139}$	— 1,5 k $\Omega$ /125–250 mW
$R_{40}, R_{140}$	— 4,7 k $\Omega$ /125–250 mW
$R_{201}$	— 100 $\Omega$ /125–250 mW

## Кондензатори:

$C_1, C_{101}$	електролитен 10 $\mu F$ /10 V
$C_2, C_{102}$	електролитен 100 $\mu F$ /25 V

C <sub>3</sub> , C <sub>103</sub>	електролитен	100 μF /6 V
C <sub>4</sub> , C <sub>104</sub>	електролитен	50 μF /6 V
C <sub>5</sub> , C <sub>105</sub>	електролитен	10 μF /25 V
C <sub>6</sub> , C <sub>106</sub>	електролитен	2 μF /50 V
C <sub>7</sub> , C <sub>107</sub>	електролитен	1 μF /15 V
C <sub>8</sub> , C <sub>108</sub>	хартиен	10 nF /63 V
C <sub>9</sub> , C <sub>109</sub>	хартиен	10 nF /63 V
C <sub>10</sub> , C <sub>110</sub>	хартиен	22 nF /63 V
C <sub>11</sub> , C <sub>111</sub>	хартиен	22 nF /63 V
C <sub>12</sub> , C <sub>112</sub>	електролитен	1 μF /15 V
C <sub>13</sub> , C <sub>113</sub>	електролитен	10 μF /25 V
C <sub>14</sub> , C <sub>114</sub>	електролитен	50 μF /10 V
C <sub>15</sub> , C <sub>115</sub>	електролитен	100 μF /25 V
C <sub>16</sub> , C <sub>116</sub>	електролитен	100 μF /25 V
C <sub>17</sub> , C <sub>117</sub>	електролитен	2 μF /50 V
C <sub>18</sub> , C <sub>118</sub>	електролитен	2 μF /50 V
C <sub>19</sub> , C <sub>119</sub>	стирофлексен	1 nF /63 V
C <sub>20</sub> , C <sub>120</sub>	електролитен	50 μF /15 V
C <sub>21</sub> , C <sub>121</sub>	електролитен	100 μF /6 V
C <sub>22</sub> , C <sub>122</sub>	електролитен	2000 μF /25 V
C <sub>23</sub> , C <sub>123</sub>	хартиен	100 nF /63 V

C <sub>201</sub>	електролитен	500+500 μF /50 V
C <sub>202</sub>	електролитен	500+500 μF /50 V

#### Потенциометри:

P <sub>1</sub> +P <sub>101</sub>	потенциометър стерео	10 kΩ/log + 10 kΩ log TESLA TP283
P <sub>2</sub> +P <sub>102</sub>	потенциометър стерео	100 kΩ/lin + 100 kΩ/lin TESLA TP283
P <sub>3</sub> +P <sub>103</sub>	потенциометър стерео	25 kΩ/lin + 25 kΩ/lin TESLA TP283
P <sub>4</sub> +P <sub>104</sub>	потенциометър стерео	50 kΩ/lin + 50 kΩ/lin TESLA TP283
P <sub>5</sub>	—	потенциометър с ключ

#### Транзистори и диоди:

T <sub>1</sub> , T <sub>101</sub>	SFT308
T <sub>2</sub> , T <sub>102</sub>	SFT353
T <sub>3</sub> , T <sub>103</sub>	SFT353
T <sub>4</sub> , T <sub>104</sub>	SFT353
T <sub>5</sub> , T <sub>105</sub>	SFT308
T <sub>6</sub> , T <sub>106</sub>	SFT353

T <sub>7</sub> , T <sub>107</sub>	SFT322	} комплементарна двойка
T <sub>8</sub> , T <sub>108</sub>	T322N	
T <sub>9</sub> , T <sub>109</sub>	SFT214	}
T <sub>10</sub> , T <sub>110</sub>	SFT214	
D <sub>201</sub>	изправителен диод	SFR135
D <sub>202</sub>	изправителен диод	SFR135

#### Други елементи:

Pr<sub>1</sub>, Pr<sub>101</sub> патрон предпазител 0,8A  
Pr<sub>201</sub> патрон предпазител 0,315A  
ГП галстен превключвател 2×8 положения  
Куплунг магнетофон 5-цифтов — 4 бр.  
Куплунг магнетофон 3-цифтов — 1 бр.  
Куплунг втори говорител — 2 бр.  
Трансформатор мрежов — 1 бр.  
(изработва се по чертеж и описание)  
В следващата статия ще бъде описана механичката конструкция на усилвателя.

инж. К. СТАТЕЛОВ, НИПКИРЕ

## Нискочестотни усилватели за домашностудийна техника (Hi-Fi)

Нискочестотният усилвател е основното съставно звено от комплекта за домашностудийна техника. Функциите, които трябва да изпълнява той, може да се изяснят по следния начин:

- да осигури включването на различни видове източници на звукови сигнали и озвучителните тела, като извърши оптималното им съгласуване;
- да осигури необходимото усиливане по напрежение и мощност на входните звукови сигнали с цел те да бъдат излъчени от озвучителните тела;
- да извърши необходимите корекции в честотната характеристика на звуковите сигнали;
- да не внася каквито и да било изкривявания на входните сигнали или влошаване на динамиката им.

Минималните изисквания към нискочестотните усилватели за домашностудийна техника (Hi-Fi) са дадени в DIN 45500. Най-съществените от тях са следните:

1. Честотната характеристика трябва да бъде най-малко от 40 до 16 000 Hz при неравномерност за линейни входове ± 1,5 dB за коригирани входове ± 2 dB.

2. Коэффициент на хармонични изкривявания за предусилвател и обхвата от 40 до 4000 Hz при пълна модулация — най-малко 1%;

за мощни и пълни усилватели — най-малко 1% при ширина на честотната лента от 40 до 12 500 Hz и изходна мощност от пълна модулация до -20 dB.

3. Коэффициентът на интермодуляционни изкривявания — най-малко 3% при пълна модулация с измерителни честоти 250 и 8000 Hz и съотношение на амплитудите 4:1.

4. Минимална номинална изходна мощност

за моноусилвателите — най-малко 10 W  
за стереоусилвателите — най-малко 2 × 6 W

5. Коэффициентът на затихване (демпфане)  $m_f$  за мощните и пълни усилватели трябва да бъде по-голям от 3 в обхвата от 40 до 12 500 Hz.

6. Прослушване между каналите при стереоусилвателите за 1000 Hz — най-малко 40 dB в обхвата от 250 до 10 000 Hz — най-малко 30 dB.

7. Прослушване между различните входове за 1000 Hz — най-малко 50 dB в обхвата от 250 до 10 000 Hz — най-малко 40 dB.

8. Допустима разлика в усиливането на двата канала от пълна модулация до -40 dB най-малко 3 dB.

9. Ниво на фона за предусилватели — най-малко 50 dB, отнесено към нивото на номиналното напрежение. При наличието на регулатор за усиливане, отнесено към изходното напрежение за 1000 Hz до позиция на регулатора — 20 dB

за мощни и пълни усилватели най-малко 50 dB, отнесено към 100 mW обща мощност.

10. Задължителни входове линейни входове с номинално ниво 0,5 V/470 kΩ коригиращ вход с номинално ниво 5 mV/47 kΩ и времеконстанти 3180; 318; 75 μs.

11. Стандартни номиналки товарни съпротивления: 2, 4, 8, 16, 32, 50, 100, 400, 800 Ω

#### Видове изкривявания в нискочестотните усилватели Hi-Fi клас

Честотните изкривявания се получават в случаите, когато усиливането е функция от честотата. Най-разпространен метод за изразяването им е честотната характеристика. Използват се модерни градивни елементи, не е трудно да се конструират усилватели с честотна характеристика която е линейна до части от децибела в граници от няколко Hz до няколко десетки kHz. Това се постига чрез намаляване до минимум броя на честотнозависимите елементи и използването на галваничните връзки между отделните усиливащи елементи. В това отношение големи възможности предоставят комплементарните транзистори.

В последните години все по-често се забелязва стремеж към свеждане до минимум броя на кондензаторите в схемните решения на усилвателите. Той може да се обясни, от една страна, с факта, че кондензаторите внасят честотни изкривявания, а от друга, с това, че те са главните причинители на фазовите изкривявания. За да се осигури преминаването на всички честотни компоненти през усилвателя с една и съща скорост, е необходимо фазовият ъгъл между входното и изходното напрежение да е независим от честотата. Фазовите изкривявания са забележими от човешкото ухо в случаите, когато фазовите разлики между входния и изходния сигнал надхвърлят 10°. За честоти над 1750 Hz фазовите изкривявания са по-забележими от човешкото ухо, тъй като дължината на вълната става съизмерима с разстоянието между двете уши. При стереовъзпроизвеждането

# Интересни схеми

## Регулировка на баланса в мощни звукови системи с помощта на операционни усилватели


В многоходните мощни звукови системи, използвани при озвучаването на големи открити пространства и големи зали, регулировката на баланса значително се опростява (особено при стереофонично разпръскване) посредством включване на измерителя на гръмкостта във всеки микрофонен предусилвател. Това решение осигурява линейност на тока на измерителя и позволява на звукооператора бързо да регулира баланса на системата.

В конкретния случай в качеството на микрофонен предусилвател е използван операционен усилвател с  $K = 30$  dB.

Във веригата на ООВ на операционния усилвател е включена мостовата схема на измерителя на гръмкостта. По този начин почти напълно се анулира напрежението от изместване на нулата в изходния сигнал на диодите. Превключването на диодите внася незначителни изкривявания.

За да има добра линейност, е необходимо коефициентът на усилване без ООВ да бъде  $K = 500 - 10\,000$ . Добро отношение сигнал/шум се получава при коефициент на усилване с ООВ

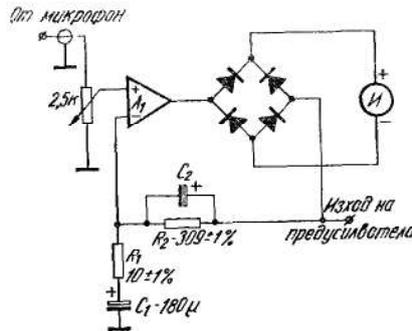$K \geq 10$ . Същевременно границите на постоянното работно напрежение, лентата на пропускане и дрейфът не са



критични, което позволява да се използват евтини транзистори.

Големината на резистора  $R_1$  се определя от чувствителността на микрофона и на измерителя на гръмкостта.

В конкретния случай са използвани високоомни микрофони с  $U_{изх} = 10$  mV, а токът на измерителя, съответстващ

на максимално отклонение, е 0,25 mA.

Върху скалата на измерителя на гръмкостта 0 dB съответствуват на входно напрежение  $U_{вх} = 6,3$  mV. При това входно напрежение токът през индикатора е  $I_{инд} = 0,2$  mA. Отук можем да определим  $R_1$ :

$$R_1 = 0,636 \frac{U_{вх}}{2 I_{инд}} = 0,636 \frac{6,3}{2 \cdot 0,2} = 10 \Omega.$$

Долната гранична честота се определя от времеконстантата  $R_1 C_1$ . Групата  $R_2 C_2$  осигурява спадане на честотната характеристика при високи честоти (за конкретния случай 30 dB).

При маломощно ватоварване токът на измерителя на гръмкостта се определя от резистора  $R_1$ , от който пък зависи токът през  $R_2$ . Индикаторът се калибрира при фиксирано маломощно натоварване.

На входа на усилвателите е използвана двойката транзистори 2N3391, включени по диференциалната схема, а в мостовите изправители на индикатора са използвани германиеви диоди.

Д. К.

(Electronics, кн. 25, 1970, стр. 74)

## Hi-Fi-ТЕХНИКА

### Транзисторен стереоусилвател „AUDIOWATT 20“

#### Механична част

#### 1. Печатна платка

Печатната платка на транзисторния стереоусилвател „Audiowatt 20“, описанието на който бе направено в кн. 11 на сп. „Радио телевизия електроника“, се изработва от фолиран гетинакс или фолиран стъклотекстолит по някоя от общоизвестните технологии. За най-разпространена от тях се счита тази, при която върху фолиото се нанася желатинова емулсия, а копрането се извършва контактно от негатива на графичния оригинал за връзките в печатната платка (фиг. 1а). След тези две операции платката се проявява и накрая се потапя за разяждане във воден разтвор на

железен хлорид при температура от 25° до 35°C за 15 - 25 мин. Тъй като нанасянето на желатиновата емулсия, контактното копиране и проявяването изискват, от една страна, известна екипировка, а от друга, могат да бъдат за някоя непреодолимо препятствие, предлагаме и втори метод за изработването на печатната платка. Той се характеризира с по-голямата си трудоемкост, но не изисква специални познания.

Поставяме графичния оригинал за връзките в печатната платка от фиг. 1а върху фолираната страна на използвания материал и с помощта на център отбелязваме местата на отворите за закрепване на елементите. С помощта

вижж. К. СТАТЕЛОВ, НИПКИРЕ

на нулев пергел и разреден с бензол или бензин асфалтов лак очертаваме кръгчетата около центровете, така че те да добият вида, показан в графичния оригинал за връзките в печатната платка. При чертането на съединителните проводници използваме тръбни пера или отрязана медицинска игла за инжекции, като я закрепим подходящо към държател.

Операциите по разяждането на медното фолио са идентични с тези при първия метод. Тъй като частта от медното фолио, която се намира под асфалтовия лак, не се атакува от железния хлорид, след протичане на процеса разяждане от медното фолио остават само желаните от нас връзки.

Безспорно най-лесен начин за изработването на печатната платка е да предадете графичния оригинал за връзките в някое специализирано предприятие (в страната има достатъчно много такива), където срещу минимално заплащане ще ви извършат с професионално майсторство всички процеси, посочени в първия метод.

Обработеният по някой от двата метода фолиран гетинакс или стъклотекстолит се изрязва с размери  $310 \times 62,5$  mm. Всички центрове, означени с кръгчета върху графичния оригинал за разположение на елементите (фиг. 16), се пробиват с  $\varnothing 1,1$  mm, а тези, означени с черна точка — с  $\varnothing 1,5$  mm. Последните отвори са предназначени за запояване на изходните пера. За закрепването на платката към предната стена се пробиват 4 отвора  $\varnothing 3,2$  mm, разположението на които се вижда от графичния оригинал за връзките в печатната платка.

Пробитата платка внимателно се изтърква със ситна шкурка, докато медното фолио придобие блестящ вид, след което се покрива със специален лак за печатни платки или разреден в денатуриран спирт колофон. Последната операция има за цел да предпази медта от окисляване, което би причинило много трудности при запояването на елементите.

Подреждането на елементите и тяхното запояване върху печатната платка трябва да бъде извършено в такава последователност, че запояването на всеки следващ елемент да не представлява опасност за запояните вече елементи. Ето защо най-целесъобразна е следната последователност: запояване на изводните пера, резисторите (без тези, означени в схемата със звездичка), кондензаторите и най-после транзисторите. Резисторите, означени със звездичка в схемата, ще бъдат запояени след извършването на настройката на отделните стъпала.

## 2. Мрежов трансформатор

Мрежовият трансформатор 5 (фиг. 2) има следните технически данни:

Магнитопровод Ш28  $\times$  32 mm; първична намотка  $w_1$  — 1210 навивки — ПЕТ—1В—0,28 (или ПЕЛ—1—0,28); вторична намотка  $w_2 = w_3$  — 110 навивки — ПЕЛ—1—0,80 (или ПЕТ—1В—0,80).

Бобината за трансформатора трябва да се навие на редове, като между всеки два реда от намотката  $w_1$  се поставя кондензаторна хартия  $0,01 \times 42$  ГОСТ 1908—66. Преди и след навиването на  $w_1$ ,  $w_2$  и  $w_3$  се поставят два пласта електроизолационна лакотъкан  $0,1 \times 42$  mm. При навиване на бобината за мрежовия трансформатор е необходимо да се обръща внимание на изолацията между отделните намотки, от една страна, и между намотките и магнитопровода — от друга. Съгласно стандарта за сигурност БДС 5500—64 е необходимо изолацията да бъде такава, че да издържа 2000 V в продължение на 1 минута между отделните намотки и магнитопровода. Мрежовият

трансформатор се сглобява по следния начин: най-напред напъваме бобината с ламели (никога не чукаме по ламелите с чук или твърд предмет, тъй като това води до паряване на тг-лите им, а оттук и до по-добър контакт между тях, което има за резултат увеличаване на началния ток), след което с 4 броя шпилки 9, 8 шайби и 8 гайки М4 се закрепват изолационната плочка и контактната плочка.

## 3. Шлосерски детайли

Шлосерските детайли (фиг. 3) в транзисторния стереоусилвател „Audiowatt 20“ са 9 вида. Лицевата плоча 16 се изработва от алуминий с размери  $380 \times 105 \times 1$  mm. За получаване на приятен основен тон алуминият се подлага на химическа обработка. Най-напред се почиства и обезмаслява с бензин. След това се поставя във вана с разтвор от 100 ml натриева основа—NaOH и 1 l вода при температура от 25° до 30°C за 10 минути. Материалът постепенно започва да посивява, като добива дребнозърнеста структура. Ако полученият цвят ви харесва, измивате алуминиевата плоча обилно с топла вода. В случай че желаете основният цвят да бъде по-светъл, потапяте плочата в разтвор от 550 ml вода, 100 ml концентрирана сярна киселина  $H_2SO_4$  (98%), 20 ml азотна киселина  $HNO_3$  и 20 g калиев бихромат  $K_2Cr_2O_7$ , след което отново я измивате обилно с топла вода.

## ВНИМАНИЕ

—при получаване на разтвора вода—натриева основа се получава силно загаряване;

—при получаване на втория разтвор сипваме винаги киселини във вода;

—при работа с двата разтвора е необходимо повишено внимание. В случай че попаднат капчици от основа или киселина върху тялото ви, необходимо е моментално да измиете ираненото място обилно с вода.

След химическата обработка алуминиевата плоча е готова за наясване на графиката (фиг. 16) по химичен път или чрез ситопечат. Накрая покриваме лицевата плоча с безцветен нитроцелулозен лак.

Предната стена 12 се изработва от алуминий с дебелина 3 mm. Тъй като върху нея са закрепени крайните транзистори, желателно е тя да бъде с черно покритие. То осигурява по-добро излъчване на топлината, а оттук и по-доброто охлаждане на транзисторите. Средната стена 13, задната стена 14 и винкелите 6 се изработват от листов стомана (ламарина) с дебелина 1,25 mm и са покрити с кадмий или никел. Тези три детайла може да бъдат боядисани, докато за предната стена 12 това е нежелателно с функцията, която има да изпълнява (радиатор за охлаждане на крайните транзистори). Изолационната плочка 7, контактната плочка 8 и изолационната шайба 29 се изработват от гетинакс без никакви особености. Последният шлосерски детайл е изолационната подложка 15. Тя е предназначена да изолира колекторите на край-

ните транзистори от предната стена, тъй като напрежението на всеки от тях е различно. От нея се иска да бъде с добра топлопроводимост, за да може да се предаде топлината от транзистора за радиатора за излъчване. Ето защо тя трябва да бъде изработена единствено от слюда.

## 4. Стругарски детайли

Стругарските детайли (фиг. 4) са достатъчно елементарни и не се нуждаят от подробни разяснения. Може да се отбележи само, че някои от тях като шпилка (9), котонка I (16), котонка II (17) и котонка III (18), може да се изработят и ръчно чрез пробиване и нарязване на материала.

## 5. Дървена кутия

Дървената кутия 23 на „Audiowatt 20“ се изработва от фурнирован шперплат 10 mm съгласно чертежа на фиг. 5. Използуваният материал трябва да бъде равен и сух. В противен случай се нарушава естетическият вид на цялото изделие. Повърхността на кутията може да бъде обработена според вкуса на всеки изпълнител. За предпочитане е обаче матовото изпърскване с безцветен нитроцелулозен лак. Вътрешните размери на кутията, особено височината, е желателно да бъдат спазени, тъй като разстоянието до шаснто е сравнително малко. Двата отвора за закрепването на шаснто се пробиват след сглобяването на усилвателя, тъй като при изработването на отделните детайли може да са допуснати известни неточности и сглобката да стане проблематична.



## Монтаж и настройка

Усилвателят „Audiowatt 20“ е конструиран така, че монтажът може да се извършва по детайли. Нещо повече, при желание предната стена заедно с печатната платка и галетния превключвател може да се монтира като самостоятелен възел в грамофон или радиоприемник, където е необходимо да има захранване и изходни електролити  $C_{22}$  и  $C_{122}$ . Външният вид на монтирания усилвател е показан на фиг. 6.
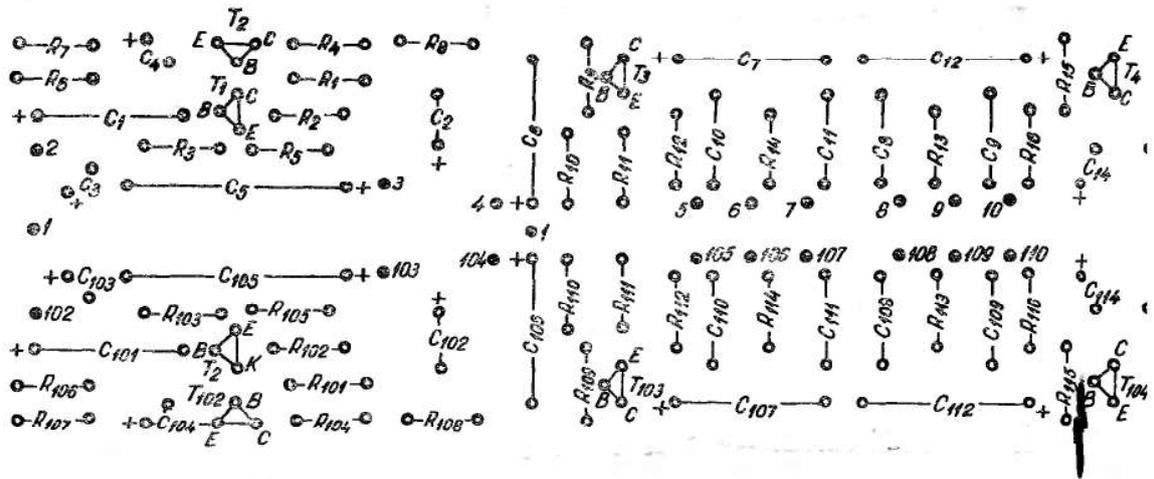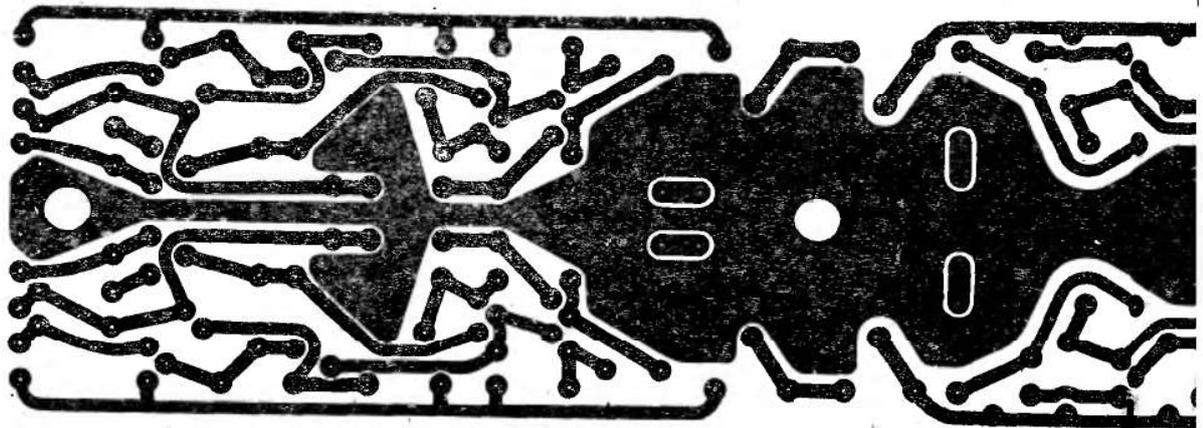
### 1. Монтаж на предната стена

Върху предната стена 12 се монтира крайните транзистори  $T_9$ ,  $T_{10}$ ,  $T_{109}$  и  $T_{110}$ , като за изолирането им от алуминиевата плоскост се използват 4 бр. изолационни подложки 15 и 8 изолационни втулки 20. Те се поставят от вътрешната страна на предната стена. Транзисторите се монтират с 8 винта  $M4 \times 15$ , 4 шайби 4 mm, 8 гайки М4 и 4 кабелни уши. Последните служат за извеждане на колекторите на транзисторите  $T_9$ ,  $T_{10}$ ,  $T_{109}$  и  $T_{110}$ . След това към предната стена 12 се монтира галетният превключвател 4, стереопотенциометърът ( $P_1 + P_{101}$ ,  $P_2 + P_{102}$ ,  $P_3 + P_{103}$  и  $P_4 + P_{104}$ ), потенциометърът с ключ, фасунгата 36 4 бр. колонки 17. Върху колонките на така монтираната предна стена се закрепва печатната платка с 4 винта  $M3 \times 5$  mm 28.

Електрическите връзки между печатната платка, галетния превключвател, стереопотенциометрите и крайните транзистори се осъществяват по следната схема:





ВКЛ

БАЛАНС

ВИСОКИ

Фиг. 1 Графични оргивади :  
 а) за връзките в печатната платка 1  
 б) за разположението на елементите върху печатната платка 2;  
 в) за лицевата плоча 11

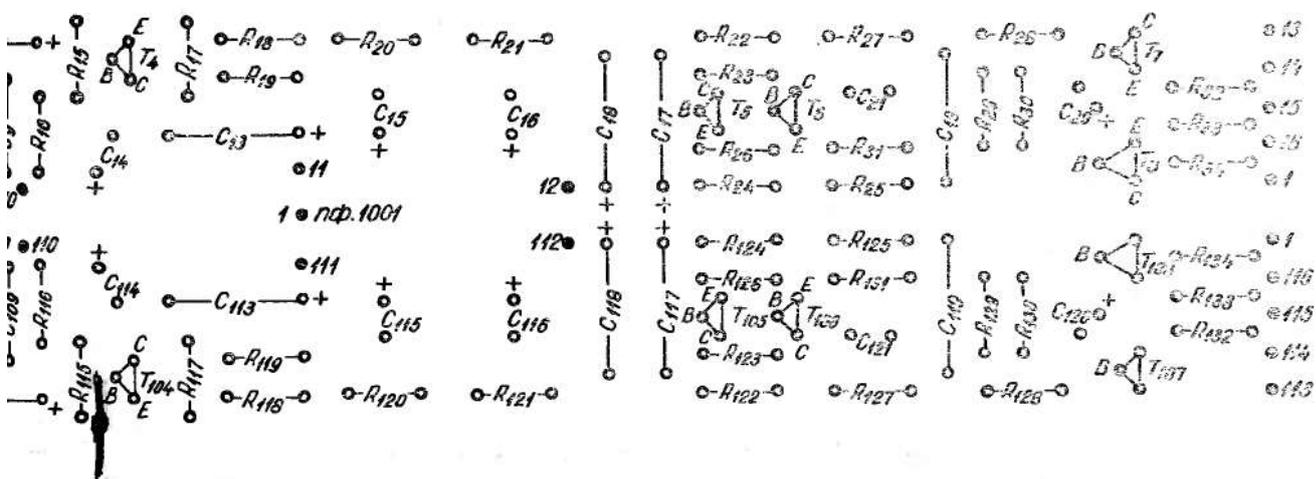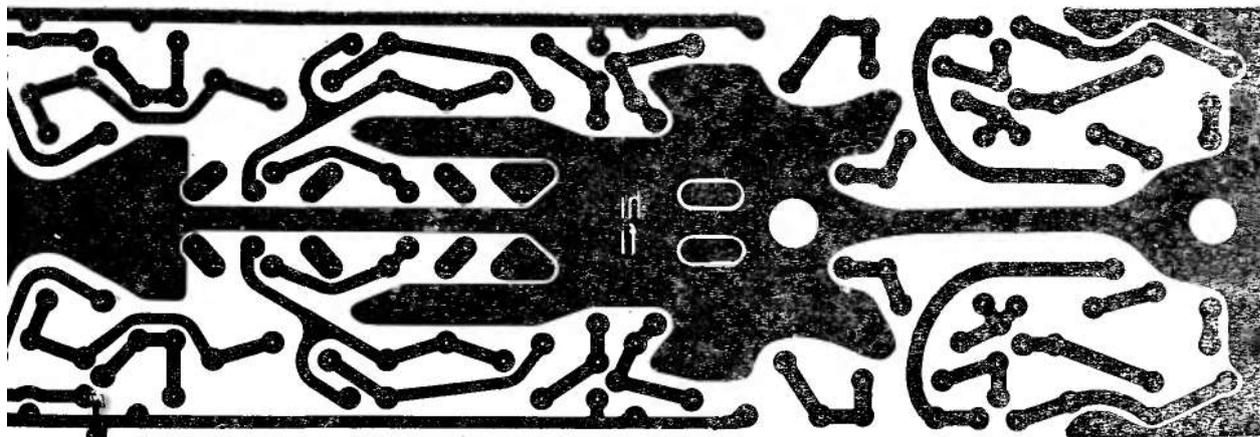

AUDIOWATT20

К. П. П. П. П. П.

1. От точка 113 на платката към предпазителя Пр 101
2. От колектора на  $T_{109}$  към предпазителя Пр 101
3. От точка 114 на платката към базата на  $T_{109}$
4. От точка 115 на платката към колектора на  $T_{100}$
5. От колектора на  $T_{110}$  и  $R_{185}$  към отрицателния полюс на кондензатора  $C_{122}$  и т. н.

18. От точка 3 на глатката към потенциометъра  $P_1$
19. От точка 1 на платката към потенциометъра  $P_1$  и  $P_{101}$
20. От точка 4 на платката към потенциометъра  $P_1$
21. От точка 103 на платката към потенциометъра  $P_{101}$
22. От точка 104 на платката към потенциометъра  $P_{101}$
23. От точка 5 на платката към потенциометъра  $P_2$

37. От точка 1 на платката към потенциометъра  $P_4$  и  $P_{104}$
38. От точка 111 на платката към потенциометъра  $P_{104}$
39. От точка 112 на платката към потенциометъра  $P_{104}$

2. Монтаж на средната стена

Закрепваме мрежовния трансформатор 5 към средната стена 13 с 8 бр. шайби 4 mm 25 и 8 гайки М4 26. Завиваме електролитните кондензатори  $C_{201}$ ,  $C_{202}$ ,  $C_{22}$  и  $C_{122}$ , като изолираме отрицателния им полюс с изолационна шайба П 29. Двата диода  $D_{201}$  и  $D_{202}$  се монтират също изолирано от шасито. За целта се използват 2 бр. изолационни втулки 20 и 2 бр. изолационна шайба 1 19. Извеждането на корпусите при  $D_{201}$  и  $D_{202}$  става чрез 2 кабелни уши 4 mm — 27. Електрическият монтаж на средната стена се извършва по следната схема:

40. От положителния полюс на  $C_{22}$  към куплунг втори говорител

41. От положителния полюс на  $C_{12}$  към куплунг втори говорител

42. От положителния полюс  $C_{201}$  и  $C_{202}$  към куплунгите за втори говорител и изход слушалки

43. От точка 203 на трансформатора към диода  $D_{201}$

44. От точка 205 на трансформатора към диода  $D_{202}$

45. От точка 204 на трансформатора към отрицателния полюс на кондензаторите  $C_{201}$  и  $C_{202}$

46. От отрицателния полюс на кондензаторите  $C_{201}$  и  $C_{202}$  към предпазителя Пр 1 и Пр 101.

47. От корпуса на диодите  $D_{201}$  и  $D_{202}$  към положителния полюс на кондензаторите  $C_{201}$  и  $C_{202}$


48. От отрицателния полюс на кондензаторите  $C_{201}$  и  $C_{202}$  към сигналната крушка (през резистора  $R_{201}$ )

49. От положителния полюс на кондензаторите  $C_{201}$  и  $C_{202}$  към сигналната крушка

3. Монтаж на задната стена

Върху задната стена 14 се закрепват 4 бр. магнитофонни петцифтови куплунги 38, 3 държача на предпазителя 37, 2 куплунга втори говорител и 1 магнитофонен трицифтов куплунг 40. Всички по-горе изброени куплунги може да се закрепят чрез разнитване или с винтове и гайки. Тъй като снабдяването и разнитването на алуминиевите нитове е по-сложно, препоръчваме използването на 14 винта М3 × 5—30, 14 шайби 3 mm 31 и 14 гайки М3 32. Към задната стена 14 е закрепен с една скоба 34, 1 винт М3 × 5—30, 1 шайба 3 mm 31 и 1 гайка М3—32 трижилният мрежов шнур 33. Опасността от прерязването му е премахната с използването на 1 гумена проходка 35.

Електрическият монтаж при задната стена се състои в запояването на резисторите  $R_{87}$  и  $R_{137}$  от единия куплунг към другия, делителите  $R_{33}$ ,  $R_{30}$ ,  $R_{138}$  и  $R_{139}$  и съгласуващите  $R_{40}$ ,  $R_{140}$ ,  $C_{18}$  и  $C_{128}$  към входните куплунги. Връзката

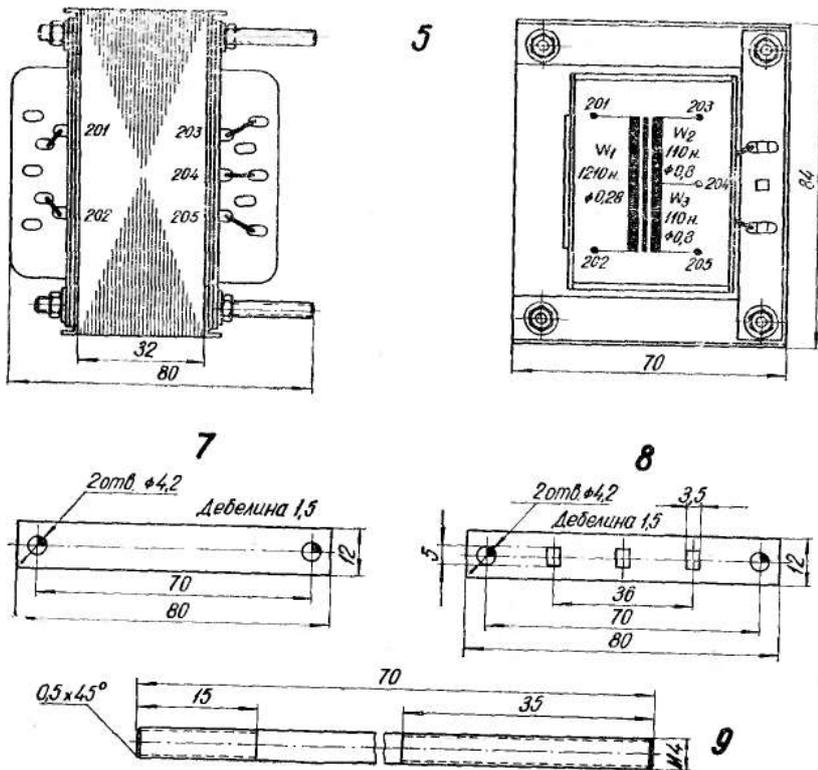

Фиг. 2. Мреж трансформатор

6. От точка 116 на платката към базата на  $T_{110}$

7. От точка 1 на платката към положителния полюс на кондензаторите  $C_{201}$  и  $C_{202}$

8. От точка 16 на платката към базата на  $T_{10}$

9. От точка 15 на платката към колектора на  $T_{10}$

10. От колектора на  $T_{10}$  и  $R_{33}$  към отрицателния полюс на кондензатора  $C_{22}$

11. От точка 14 на платката към базата на  $T_9$

12. От точка 13 на платката към предпазителя Пр 1

13. От колектора на  $T_9$  към предпазителя Пр 1

14. От резистора  $R_{86}$  към положителния полюс на кондензатора  $C_{201}$  и  $C_{202}$

15. От резистора  $R_{136}$  към положителния полюс на кондензатора  $C_{201}$  и  $C_{202}$

16. От точка 2 на платката към 1 пълзгач на галетата

17. От точка 102 на платката към 101 пълзгач на галетата

24. От точка 6 на платката към потенциометъра  $P_2$

25. От точка 7 на платката към потенциометъра  $P_2$

26. От точка 105 на платката към потенциометъра  $P_{102}$

27. От точка 106 на платката към потенциометъра  $P_{102}$

28. От точка 107 на платката към потенциометъра  $P_{102}$

29. От точка 8 на платката към потенциометъра  $P_3$

30. От точка 9 на платката към потенциометъра  $P_3$

31. От точка 10 на платката към потенциометъра  $P_3$


32. От точка 108 на платката към потенциометъра  $P_{103}$

33. От точка 109 на платката към потенциометъра  $P_{103}$

34. От точка 110 на платката към потенциометъра  $P_{103}$

35. От точка 11 на платката към потенциометъра  $P_4$

36. От точка 12 на платката към потенциометъра  $P_4$

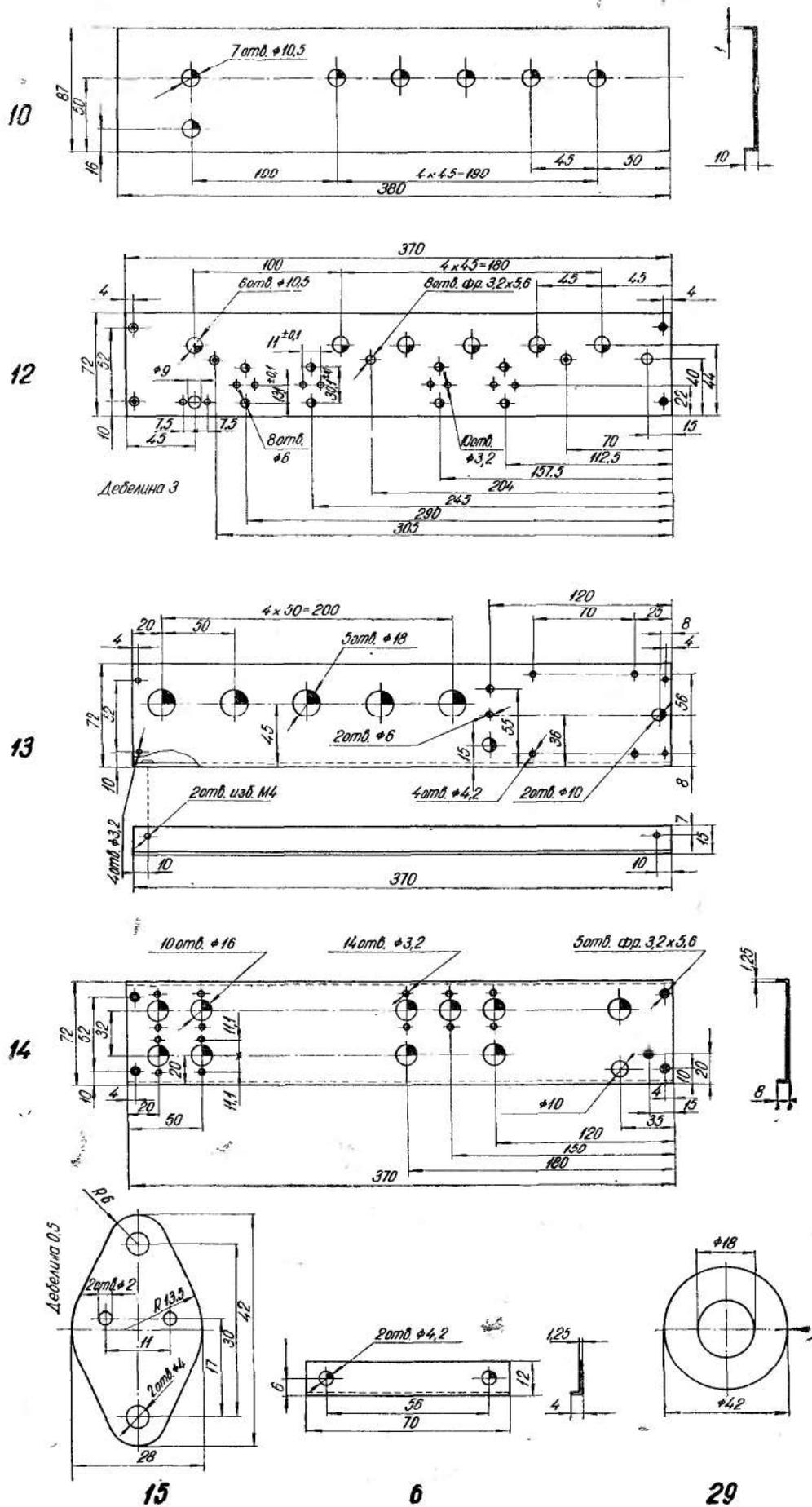

Фиг. 3. Шлюсерски детайли



от параметрите му или излишно претоварване на някои транзистори. В зависимост от апаратурата, с която всеки изпълнител разполага, настройката може да бъде груба или прецизна. При грубата настройка е достатъчен един комбиниран авометър, докато прецизната настройка изисква тонгенератор, лампов волтметър и осцилограф. Ще се спрем подробно и на двата вида настройка.



Задължително се проверява изолацията на крайните транзистори от шасито. Поставяме универсалния уред на  $\Omega$  и измерваме за всеки транзистор дали не дава накъсо сирямо шаси. Ако се получи нежелателен ефект, демантираме транзисторите, поставяме нови изолационни подложки и отново контролираме. По същия начин проверяваме изправността на всички проводникови връзки. След тези две проверки развиваме 4-те винта, които държат предната стена и я освобождаваме. Развиваме 4-те винта, с които се държи платката към колонките, и я извиваме така, че да имаме достъп до всички елементи. На мястото на  $R_{30}^* = R_{130}^* = 150 \Omega$  запояваме от страната на връзките тример-потенциометри със стойност  $500 \Omega$ , като началното им положение е 0. На мястото на  $R_{26}^* = R_{126}^* = 100 \text{ k}\Omega$  запояваме по същия начин тример-потенциометри със стойност  $250 \text{ k}\Omega$ , като поставяме плъзгачите им в средата. Подобно е положението и с  $R_6^* = R_{108}^* = 100 \text{ k}\Omega$ . От този момент сме напълно готови за пускане на усилвателя и неговото настройване.

Развиваме двата предпазителя Пр 1 и Пр 101. Включваме усилвателя към мрежата. При това положение е необходимо да светне сигналната крушка. Измерваме напрежението върху електrolитните кондензатори  $C_{201}$  и  $C_{202}$ , което при мрежа 220 V трябва да бъде 28 V. Ако всичко е редовно, изключваме мрежовото захранване, поставяме предпазителя Пр 1, натоварваме изхода за озвучително тяло с омично съпротивление  $4 \Omega - 10 \text{ W}$  и отново включваме. Настройваме ли грубо, ще се задоволим с измерване на напрежението между т. 13 и 1, от една страна, и т. 15 и 1, от друга. Напрежението между т. 15 и 1 трябва да бъде равно на  $1\frac{1}{2}$  от това между т. 13 и 1. Ако това не е така, въртим внимателно тример-потенциометъра, който е поставен на мястото на  $R_{26}^*$ . Достигнем ли положението, при което посоченото по-горе условие е изпълнено, снемаме стойността на тример-потенциометъра и го заменяме с резистор, който има най-близка стойност. Имаме ли възможност да настройваме крайното стъпало прецизно, подаваме на входа му, т. е. в т. 12 (потенциометъра  $P_4$  е на максимум) сигнал от тонгенератора и следим на изхода формата на изходния сигнал. Препоръчваме честотата на подавания сигнал да е 1000 Hz. В случай че стъпалото ограничава само от едната страна, въртим тример-потенциометъра, който е поставен на мястото на  $R_{26}^*$  до положение, при което ограничаването на сигнала става симетрично.

По-нататък постъпваме, както при грубата настройка.

Втората настройка се извършва едновременно и за двата метода. Тя се състои в измерване на началния ток  $I_0$ . За целта на мястото на Пр 1 поставяме уни-

от тонгенератора сигнал с честота 1000 Hz и еф. стойност  $50 - 60 \text{ mV}$ . Наблюдаваме на осцилографа формата на изходния сигнал в т. 3. Необходимо е да се внимава потенциометърът  $P_1$  да бъде в положение 0. В противен

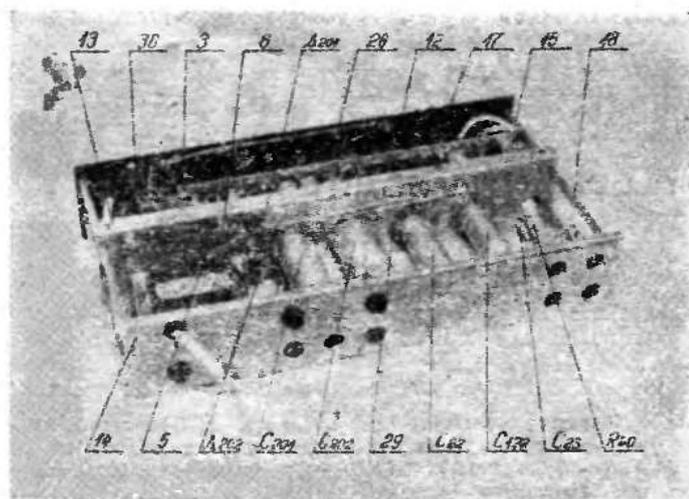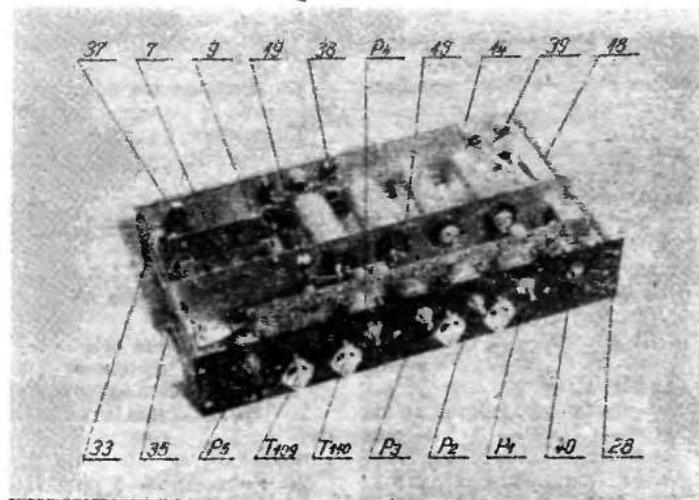

Фиг. 6. Външен вид на монтирания усилвател :  
а) поглед отпред;  
б) поглед отзад

варсалния уред на положението А, включваме усилвателя да работи без сигнал и с тример-потенциометъра, който е на мястото на  $R_{30}^*$ , настройваме от нула до стойност  $I_0 = 30 - 35 \text{ mA}$ . Ако проследим след настройката формата на малки изходни сигнали, ще забележим, че сглобката на двете половинки е много добра. Измерваме стойността на тример-потенциометъра и поставяме на негово място резистор с най-близка стойност.

Груба настройка на предусилвателя не е възможна. Използуваме ли го за работа с микрофон, е необходимо обаче да се извърши прецизна настройка, тъй като е необходимо да се осигури премодулиране поне  $20 - 26 \text{ dB}$ . За целта подаваме на входа т. е. в т. 2

случай сигналът, който ще постъпи в крайното стъпало, може да бъде в зависимост от неговото положение до 10 пъти по-голям от номиналния. Това би довело до претоварване на крайните транзистори.

С помощта на тример-потенциометъра, който заменя  $R_6^*$ , настройваме режима на предусилвателя така, че изходният сигнал да е симетрично ограничен.

Всички по-горе описани операции провеждаме и с другия канал. След това закрепваме отново платката, предната стена и спояваме ширмованите проводници към галетата.

Накрая монтираме усилвателя в дървената му кутия с две шайби 4 mm 25 и два винта  $M4 \times 20 - 42$ . Поставяме 6 копчета — 41 и при наличието на до-

статъчна апаратура провеждаме пълни измервания на усилвателя.

**Г. Обща спецификация на механичните детайли и чертежи, по които се изработва транзисторният стереоусилвател „Audiowatt 20“**


1. Графичен оригинал за връзките в печатната платка
2. Графичен оригинал за разположение на елементите в печатната платка
3. Печатна платка — 1 бр.; изработва се от фълиран гетинакс или стъкло-текстолит
4. Изводни пера — 25 бр.
5. Мрежов трансформатор — 1 бр.
6. Винкел — 4 бр.; изработва се от декапирана листовна стомана  $1,25 \times 1000 \times 2000$
7. Изолационна плочка — 1 бр.; изработва се по чертеж от гетинакс на плочи  $1,5 \times 750 \times 950$  E1
8. Контактна плочка — 1 бр.; изработва се по чертеж от гетинакс на плочи  $1,5 \times 750 \times 950$  E1
9. Шпилка — 4 бр.; изработва се по чертеж от стомана автоматна  $\varnothing 4$  mm
10. Лицева плоча — 1 бр.; изработва се по чертеж от алуминиев лист T  $1 \times 1000 \times 2000$  A1

11. Графичен оригинал на лицевата плоча

12. Предна стена — 1 бр.; изработва се по чертеж от алуминиев лист T  $3 \times 1000 \times 2000$  A1
13. Средна стена — 1 бр.; изработва се по чертеж от декапирана листовна стомана  $1,25 \times 1000 \times 2000$
14. Задна стена — 1 бр.; изработва се по чертеж от декапирана листовна стомана  $1,25 \times 1000 \times 2000$
15. Изолационна подложка — 4 бр.; изработва се по чертеж от цепена слюда
16. Колонка I — 4 бр.; изработва се по чертеж от кръгла автоматна стомана  $\varnothing 6$  mm
17. Колонка II — 4 бр.; изработва се по чертеж от кръгла автоматна стомана  $\varnothing 6$  mm
18. Колонка III — 4 бр.; изработва се по чертеж от кръгла автоматна стомана  $\varnothing 6$  mm
19. Изолационна шайба I — 2 бр.; изработва се по чертеж от ебонит (или друг изолационен материал)  $\varnothing 12$  mm
20. Изолационна втулка — 10 бр.; изработва се по чертеж (или друг изолационен материал)  $\varnothing 12$  mm
21. Рефлектор — 1 бр.; изработва се по чертеж от плексиглас

22. Краче — 4 бр.; изработва се по чертеж от плексиглас

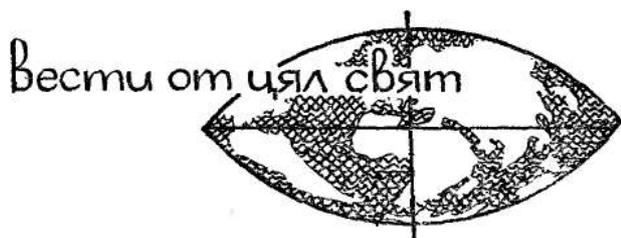23. Дървена кутия — 1 бр. — изработва се по чертеж от фурнирован шперплат  $1250 \times 2000 \times 10$  кач. А
24. Винт M4  $\times 15$  — 8 бр.
25. Шайба 4 mm — 22 бр.
26. Гайки M4 — 24 бр.
27. Кабелно ухо — 4 бр.
28. Винт M5  $\times 5$  — 15 бр.
29. Изолационна шайба II — изработва се по чертеж от гетинакс на плочи  $0,5 \times 750 \times 950$  E1
30. Винт M3  $\times 5$  — 14 бр.
31. Шайба 3 mm — 15 бр.
32. Гайки M3 — 15 бр.
33. Трижилен мрежов шнур тип „шоко“ — 1 бр.
34. Скоба — 1 бр.
35. Гумена проходка 10 mm — 3 бр.
36. Фасунга телефонна — 1 бр.
37. Държач за предпазители — 3 бр.
38. Кулунг магнитофонен петщифтов — 4 бр.
39. Кулунг втори гсворител — 2 бр.
40. Кулунг магнитофонен трищифтов 1 бр.
41. Копчета — 6 бр.
42. Винтове M4  $\times 20$  — 2 бр.



Радиолата „Transstereo-Perfekt“ е комбинация от транзисторния приемник „Transstereo“ и грамофона „Perfekt 015“. Приемникът има 4 честотни обхвата. В късовълновия обхват от 41 до 49 m е предвидено разливане на станциите. В обхвата УКВ е осъществена автоматична донастройка на станциите. Приемникът има 11 ЧМ и 7 АМ кръга, което дава възможност за качествено приемане. Скалата и органите за управление, както и оптичният индикатор, са разположени на челната страна. Това създава удобство при боравенето с приемника.

Апаратът е комплектуван с две акустични кутии за 6 VA изходяща мощност. Производител VEB Kombinat Stern-Radio, Berlin—ГДР.

\* \* \*

Разработена е нова титанова керамика с  $\epsilon=50\,000$  и означение „S=50 000“. Тя е предназначена за малки кондензатори и се произвежда във вид на тръби или шайби. Кондензаторите, изработени от тази нова керамика, показват много малка температурна за-

висимост. Най-голямото отклонение в температурния обхват от 10 градуса до +85 градуса е 25%, което съответствува на температурната крива на керамиката „S-4000“. Факторът на загубите е  $2,5 \cdot 10^{-3}$  при честота на измерване 1 kHz. Кондензаторите се произвеждат главно за номинални напрежения 40 V. Производител Simens.

\* \* \*

Строеж на цветителевизионни предаватели в Холандия. Съгласно договор с холандската пощенска администрация SEL извършва строеж на два предавателя за цветна телевизия за III обхват. Всяка от предавателните станции се състои от двойка предаватели, свързани по пасивна резервна схема. Всеки от предавателите е с изходна мощност 5 kW.

\* \* \*

Повишаване цените на цветнотелевизионните приемници. Фирмата AEG—Telefunken е оповестила, че повишава цената на цветнотелевизион-

ните приемници. Счита се като предстоеща корекцията на цените на чер, нобелите телевизори, радиоапаратите, грамофоните и магнитофоните. Предприятието е разяснило, че повишаването е неизбежно поради продължаващото нарастване на разходите при едновременно намаление на печалбите.

\* \* \*

Нова лампа за усилване на образи XX 1110. Тя е едностъпална, четириелектродна лампа за усилване на видима светлина и инфрачервен лъчи (частта от спектъра с по-малка дължина на вълната). В нея се използва фотоелектрично преобразуване; фокусирането е електростатично. Входният прозорец може да се изменя от 1:0,7 до 1:0,3. Увеличаването на усилването на светлината може да се изменя от 450 до 2500 пъти. Този високочувствителен прибор е предназначен за активни и пасивни ношни наблюдения, за рентеновата техника, електронна микроскопия, протонни-дифракционни микроскопи и в астрономията. Производител AEG — Telefunken.